

中2理科 並列回路の電流 basic 01

もんだい

なまえ： _____

- 1 枝1の電流 = 0.6 A, 枝2の電流 = 0.61A 枝1の電流 枝前の電流, 枝2の電流を求めなさい
- 2 枝1の電流 = 0.5 A, 枝2の電流 = 0.75A 枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流を求めなさい
- 3 枝1の電流 = 0.4 A, 枝2の電流 = 0.25A 枝1の電流 枝前の電流の電流を求めなさい
- 4 枝1の電流 = 0.6 A, 枝2の電流 = 0.81A 枝1の電流 枝前の電流, 枝2の電流を求めなさい
- 5 枝1の電流 = 0.5 A, 枝2の電流 = 0.51A 枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流を求めなさい
- 6 枝1の電流 = 0.75 A, 枝2の電流 = 0.16 A 枝1の電流 枝前の電流の電流を求めなさい
- 7 枝1の電流 = 0.3 A, 枝2の電流 = 0.41A 枝1の電流 枝前の電流, 枝2の電流を求めなさい
- 8 枝1の電流 = 0.3 A, 枝2の電流 = 0.11A 枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流を求めなさい
- 9 枝1の電流 = 0.25 A, 枝2の電流 = 0.49A 枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流を求めなさい
- 10 枝1の電流 = 0.6 A, 枝2の電流 = 0.52A 枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流を求めなさい

中2理科 並列回路の電流 basic 01

こたえ

なまえ： _____

- 枝1の電流 = 0.6 A, 枝2の電流 = 0.61A 枝1の電流枝前の電流, 枝2の電流を求めなさい
こたえ： 1.2 A こたえ： 0.35 A
- 枝1の電流 = 0.5 A, 枝2の電流 = 0.75A 枝1の電流枝前の電流, 枝2の電流を求めなさい
こたえ： 1.25 A こたえ： 1.5 A
- 枝1の電流 = 0.4 A, 枝2の電流 = 0.25A 枝1の電流枝前の電流, 枝2の電流を求めなさい
こたえ： 0.65 A こたえ： 1.25 A
- 枝1の電流 = 0.6 A, 枝2の電流 = 0.81A 枝1の電流枝前の電流, 枝2の電流を求めなさい
こたえ： 1.4 A こたえ： 1.5 A
- 枝1の電流 = 0.5 A, 枝2の電流 = 0.51A 枝1の電流枝前の電流, 枝2の電流を求めなさい
こたえ： 1 A こたえ： 0.5 A
- 枝1の電流 = 0.75 A, 枝2の電流 = 0.45 A 枝1の電流枝前の電流, 枝2の電流を求めなさい
こたえ： 1.5 A こたえ： 1.2000000000000002 A
- 枝1の電流 = 0.3 A, 枝2の電流 = 0.41A 枝1の電流枝前の電流, 枝2の電流を求めなさい
こたえ： 0.7 A こたえ： 1.35 A
- 枝1の電流 = 0.3 A, 枝2の電流 = 0.11A 枝1の電流枝前の電流, 枝2の電流を求めなさい
こたえ： 0.4 A こたえ： 1.2000000000000002 A
- 枝1の電流 = 0.25 A, 枝2の電流 = 0.49A 枝1の電流枝前の電流, 枝2の電流を求めなさい
こたえ： 0.65 A こたえ： 0.35 A
- 枝1の電流 = 0.6 A, 枝2の電流 = 0.52A 枝1の電流枝前の電流, 枝2の電流を求めなさい
こたえ： 1.1 A こたえ： 1.3 A