

中2理科 並列回路の電流 basic 02

もんだい

なまえ： _____

- 1 枝1の電流 = 0.2 A, 枝2の電流 = 0.25 A 枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流求めなさい
- 2 枝1の電流 = 0.6 A, 枝2の電流 = 0.4 A 枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流求めなさい
- 3 枝1の電流 = 0.25 A, 枝2の電流 = 0.4 A 枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流求めなさい
- 4 枝1の電流 = 0.75 A, 枝2の電流 = 0.25 A 枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流求めなさい
- 5 枝1の電流 = 0.3 A, 枝2の電流 = 0.5 A 枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流求めなさい
- 6 枝1の電流 = 0.1 A, 枝2の電流 = 1 A 枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流求めなさい
- 7 枝1の電流 = 0.6 A, 枝2の電流 = 0.5 A 枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流求めなさい
- 8 枝1の電流 = 0.4 A, 枝2の電流 = 0.25 A 枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流求めなさい
- 9 枝1の電流 = 0.3 A, 枝2の電流 = 0.6 A 枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流求めなさい
- 10 枝1の電流 = 0.1 A, 枝2の電流 = 0.5 A 枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流求めなさい

中2理科 並列回路の電流 basic 02

こたえ

なまえ： _____

- 1 枝1の電流 = 0.2 A, 枝2の電流 = 0.25 A 枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流 求めなさい
こたえ： 0.45 A こたえ： 0.5 A
- 2 枝1の電流 = 0.6 A, 枝2の電流 = 0.4 A 枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流 求めなさい
こたえ： 1 A こたえ： 0.85 A
- 3 枝1の電流 = 0.25 A, 枝2の電流 = 0.4 A 枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流 求めなさい
こたえ： 0.65 A こたえ： 0.85 A
- 4 枝1の電流 = 0.75 A, 枝2の電流 = 0.25 A 枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流 求めなさい
こたえ： 1 A こたえ： 1 A
- 5 枝1の電流 = 0.3 A, 枝2の電流 = 0.5 A 枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流 求めなさい
こたえ： 0.8 A こたえ： 0.8999999999999999 A
- 6 枝1の電流 = 0.1 A, 枝2の電流 = 1 A 枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流 求めなさい
こたえ： 1.1 A こたえ： 1.55 A
- 7 枝1の電流 = 0.6 A, 枝2の電流 = 0.5 A 枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流 求めなさい
こたえ： 1.1 A こたえ： 0.9 A
- 8 枝1の電流 = 0.4 A, 枝2の電流 = 0.25 A 枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流 求めなさい
こたえ： 0.65 A こたえ： 1.55 A
- 9 枝1の電流 = 0.3 A, 枝2の電流 = 0.6 A 枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流 求めなさい
こたえ： 0.8999999999999999 A こたえ： 1.5 A
- 10 枝1の電流 = 0.1 A, 枝2の電流 = 0.5 A 枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流 求めなさい
こたえ： 0.6 A こたえ： 1.35 A