

中2理科 並列回路の電流 basic 03

もんだい

なまえ： _____

- 1 枝1の電流 = 0.2 A, 枝2の電流 = 0.51A の枝1の電流、枝前の電流、枝2の電流を求めなさい。
- 2 枝1の電流 = 0.75 A, 枝2の電流 = 0.32A 枝1の電流、枝前の電流、枝2の電流を求めなさい。
- 3 枝1の電流 = 1 A, 枝2の電流 = 0.2 A の枝1の電流、枝前の電流、枝2の電流を求めなさい。
- 4 枝1の電流 = 0.25 A, 枝2の電流 = 0.14A 枝1の電流、枝前の電流、枝2の電流を求めなさい。
- 5 枝1の電流 = 0.25 A, 枝2の電流 = 0.25 A 枝1の電流、枝前の電流、枝2の電流を求めなさい。
- 6 枝1の電流 = 0.75 A, 枝2の電流 = 0.36A 枝1の電流、枝前の電流、枝2の電流を求めなさい。
- 7 枝1の電流 = 0.4 A, 枝2の電流 = 0.757A 枝1の電流、枝前の電流、枝2の電流を求めなさい。
- 8 枝1の電流 = 0.25 A, 枝2の電流 = 1 A の枝1の電流、枝前の電流、枝2の電流を求めなさい。
- 9 枝1の電流 = 0.3 A, 枝2の電流 = 1 A の枝1の電流、枝前の電流、枝2の電流を求めなさい。
- 10 枝1の電流 = 0.5 A, 枝2の電流 = 0.52A の枝1の電流、枝前の電流、枝2の電流を求めなさい。

中2理科 並列回路の電流 basic 03

こたえ

なまえ： _____

- 1 枝1の電流 = 0.2 A, 枝2の電流 = 0.5 A 枝1の電流 枝2の電流
こたえ : 0.7 A こたえ : 1.4 A
- 2 枝1の電流 = 0.75 A, 枝2の電流 = 0.3 A 枝1の電流 枝2の電流
こたえ : 1.05 A こたえ : 1.5 A
- 3 枝1の電流 = 1 A, 枝2の電流 = 0.2 A 枝1の電流 枝2の電流
こたえ : 1.2 A こたえ : 1.1 A
- 4 枝1の電流 = 0.25 A, 枝2の電流 = 0.1 A 枝1の電流 枝2の電流
こたえ : 0.35 A こたえ : 0.85 A
- 5 枝1の電流 = 0.25 A, 枝2の電流 = 0.25 A 枝1の電流 枝2の電流
こたえ : 0.5 A こたえ : 0.5 A
- 6 枝1の電流 = 0.75 A, 枝2の電流 = 0.3 A 枝1の電流 枝2の電流
こたえ : 1.05 A こたえ : 0.8999999999999999 A
- 7 枝1の電流 = 0.4 A, 枝2の電流 = 0.75 A 枝1の電流 枝2の電流
こたえ : 1.15 A こたえ : 1.75 A
- 8 枝1の電流 = 0.25 A, 枝2の電流 = 1 A 枝1の電流 枝2の電流
こたえ : 1.25 A こたえ : 0.5 A
- 9 枝1の電流 = 0.3 A, 枝2の電流 = 1 A 枝1の電流 枝2の電流
こたえ : 1.3 A こたえ : 1.3 A
- 10 枝1の電流 = 0.5 A, 枝2の電流 = 0.5 A 枝1の電流 枝2の電流
こたえ : 1 A こたえ : 0.4 A