

中2理科 並列回路の電流 basic 04

もんだい

なまえ： _____

- 1 枝1の電流 = 0.6 A, 枝2の電流 = 0.3 A 枝1の電流 枝前の電流, 枝2の電流求めなさい
- 2 枝1の電流 = 1 A, 枝2の電流 = 0.3 A 枝1の電流 枝前の電流, 枝2の電流求めなさい
- 3 枝1の電流 = 0.25 A, 枝2の電流 = 0.13 A 枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流求めなさい
- 4 枝1の電流 = 1 A, 枝2の電流 = 0.6 A 枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流求めなさい
- 5 枝1の電流 = 0.4 A, 枝2の電流 = 0.6 A 枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流求めなさい
- 6 枝1の電流 = 0.5 A, 枝2の電流 = 0.5 A 枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流求めなさい
- 7 枝1の電流 = 1 A, 枝2の電流 = 0.2 A 枝1の電流 枝前の電流, 枝2の電流求めなさい
- 8 枝1の電流 = 0.25 A, 枝2の電流 = 0.38 A 枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流求めなさい
- 9 枝1の電流 = 0.5 A, 枝2の電流 = 0.6 A 枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流求めなさい
- 10 枝1の電流 = 0.8 A, 枝2の電流 = 0.5 A 枝1の電流 枝前の電流, 枝2の電流求めなさい

中2理科 並列回路の電流 basic 04

こたえ

なまえ： _____

- 1 枝1の電流 = 0.6 A, 枝2の電流 = 0.31Aの枝1の電流枝前の電流, 枝2の電流求めなさい
こたえ：0.8999999999999999 A こたえ：1.75 A
- 2 枝1の電流 = 1 A, 枝2の電流 = 0.3 A1のと枝1の電流枝前の電流, 枝2の電流求めなさい
こたえ：1.3 A こたえ：0.7 A
- 3 枝1の電流 = 0.25 A, 枝2の電流 = 0.13A 枝1の電流枝前の電流, 枝2の電流求めなさい
こたえ：0.35 A こたえ：0.7 A
- 4 枝1の電流 = 1 A, 枝2の電流 = 0.6 A1のと枝1の電流枝前の電流, 枝2の電流求めなさい
こたえ：1.6 A こたえ：1.25 A
- 5 枝1の電流 = 0.4 A, 枝2の電流 = 0.61Aの枝1の電流枝前の電流, 枝2の電流求めなさい
こたえ：1 A こたえ：0.7 A
- 6 枝1の電流 = 0.5 A, 枝2の電流 = 0.51Aの枝1の電流枝前の電流, 枝2の電流求めなさい
こたえ：1 A こたえ：1.2000000000000002 A
- 7 枝1の電流 = 1 A, 枝2の電流 = 0.2 A1のと枝1の電流枝前の電流, 枝2の電流求めなさい
こたえ：1.2 A こたえ：1.4 A
- 8 枝1の電流 = 0.25 A, 枝2の電流 = 0.38A 枝1の電流枝前の電流, 枝2の電流求めなさい
こたえ：0.55 A こたえ：0.6000000000000001 A
- 9 枝1の電流 = 0.5 A, 枝2の電流 = 0.61Aの枝1の電流枝前の電流, 枝2の電流求めなさい
こたえ：1.1 A こたえ：0.6000000000000001 A
- 10 枝1の電流 = 0.8 A, 枝2の電流 = 0.52Aの枝1の電流枝前の電流, 枝2の電流求めなさい
こたえ：1.3 A こたえ：1.55 A