

中2理科 並列回路の電流 basic 05

もんだい

なまえ： _____

- 1 枝1の電流 = 0.25 A, 枝2の電流 = 0.21A 枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流 求めなさい
- 2 枝1の電流 = 0.3 A, 枝2の電流 = 0.51A 枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流 求めなさい
- 3 枝1の電流 = 0.8 A, 枝2の電流 = 0.61A 枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流 求めなさい
- 4 枝1の電流 = 0.5 A, 枝2の電流 = 0.81A 枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流 求めなさい
- 5 枝1の電流 = 0.4 A, 枝2の電流 = 0.75A 枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流 求めなさい
- 6 枝1の電流 = 0.25 A, 枝2の電流 = 0.86A 枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流 求めなさい
- 7 枝1の電流 = 0.8 A, 枝2の電流 = 0.31A 枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流 求めなさい
- 8 枝1の電流 = 0.1 A, 枝2の電流 = 0.31A 枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流 求めなさい
- 9 枝1の電流 = 0.2 A, 枝2の電流 = 0.31A 枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流 求めなさい
- 10 枝1の電流 = 0.3 A, 枝2の電流 = 0.73A 枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流 求めなさい

中2理科 並列回路の電流 basic 05

こたえ

なまえ： _____

- 1 枝1の電流 = 0.25 A, 枝2の電流 = 0.2 A 枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流 求めなさい
こたえ： 0.45 A こたえ： 1.1 A
- 2 枝1の電流 = 0.3 A, 枝2の電流 = 0.5 A 枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流 求めなさい
こたえ： 0.8 A こたえ： 1.2 A
- 3 枝1の電流 = 0.8 A, 枝2の電流 = 0.6 A 枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流 求めなさい
こたえ： 1.4 A こたえ： 0.8 A
- 4 枝1の電流 = 0.5 A, 枝2の電流 = 0.8 A 枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流 求めなさい
こたえ： 1.3 A こたえ： 1.4 A
- 5 枝1の電流 = 0.4 A, 枝2の電流 = 0.75 A 枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流 求めなさい
こたえ： 1.15 A こたえ： 0.8999999999999999 A
- 6 枝1の電流 = 0.25 A, 枝2の電流 = 0.8 A 枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流 求めなさい
こたえ： 1.05 A こたえ： 0.35 A
- 7 枝1の電流 = 0.8 A, 枝2の電流 = 0.3 A 枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流 求めなさい
こたえ： 1.1 A こたえ： 0.5 A
- 8 枝1の電流 = 0.1 A, 枝2の電流 = 0.3 A 枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流 求めなさい
こたえ： 0.4 A こたえ： 1.75 A
- 9 枝1の電流 = 0.2 A, 枝2の電流 = 0.3 A 枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流 求めなさい
こたえ： 0.5 A こたえ： 0.7 A
- 10 枝1の電流 = 0.3 A, 枝2の電流 = 0.7 A 枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流 求めなさい
こたえ： 1.05 A こたえ： 0.8 A