

中2理科 並列回路の電流 basic 06

もんだい

なまえ： _____

- 1 枝1の電流 = 0.75 A, 枝2の電流 = 1 A 枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流求めなさい。
- 2 枝1の電流 = 0.2 A, 枝2の電流 = 0.1 A 枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流求めなさい。
- 3 枝1の電流 = 0.25 A, 枝2の電流 = 1 A 枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流求めなさい。
- 4 枝1の電流 = 0.4 A, 枝2の電流 = 0.6 A 枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流求めなさい。
- 5 枝1の電流 = 0.4 A, 枝2の電流 = 0.75 A 枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流求めなさい。
- 6 枝1の電流 = 0.4 A, 枝2の電流 = 0.1 A 枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流求めなさい。
- 7 枝1の電流 = 0.3 A, 枝2の電流 = 0.3 A 枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流求めなさい。
- 8 枝1の電流 = 1 A, 枝2の電流 = 0.8 A 枝1の電流 枝前の電流, 枝2の電流求めなさい。
- 9 枝1の電流 = 0.8 A, 枝2の電流 = 0.6 A 枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流求めなさい。
- 10 枝1の電流 = 0.75 A, 枝2の電流 = 0.3 A 枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流求めなさい。

中2理科 並列回路の電流 basic 06

こたえ

なまえ： _____

- 1 枝1の電流 = 0.75 A, 枝2の電流 = 1 A
こたえ：1.75 A こたえ：0.300000000000000004 A
- 2 枝1の電流 = 0.2 A, 枝2の電流 = 0.1 A
こたえ：0.300000000000000004 A こたえ：1.20000000000000002 A
- 3 枝1の電流 = 0.25 A, 枝2の電流 = 1 A
こたえ：1.25 A こたえ：0.4 A
- 4 枝1の電流 = 0.4 A, 枝2の電流 = 0.6 A
こたえ：1 A こたえ：1 A
- 5 枝1の電流 = 0.4 A, 枝2の電流 = 0.75 A
こたえ：1.15 A こたえ：1.05 A
- 6 枝1の電流 = 0.4 A, 枝2の電流 = 0.1 A
こたえ：0.5 A こたえ：0.7 A
- 7 枝1の電流 = 0.3 A, 枝2の電流 = 0.3 A
こたえ：0.6 A こたえ：0.45 A
- 8 枝1の電流 = 1 A, 枝2の電流 = 0.8 A
こたえ：1.8 A こたえ：1 A
- 9 枝1の電流 = 0.8 A, 枝2の電流 = 0.6 A
こたえ：1.4 A こたえ：1.1 A
- 10 枝1の電流 = 0.75 A, 枝2の電流 = 0.5 A
こたえ：1.25 A こたえ：0.5 A