

中2理科 並列回路の電流 basic 07

もんだい

なまえ： _____

- 1 枝1の電流 = 0.2 A, 枝2の電流 = 0.51A1の枝1の電流枝前の電流枝2の電流求めなさい
- 2 枝1の電流 = 0.3 A, 枝2の電流 = 0.81A2の枝1の電流枝前の電流枝2の電流求めなさい
- 3 枝1の電流 = 0.6 A, 枝2の電流 = 0.41A3の枝1の電流枝前の電流枝2の電流求めなさい
- 4 枝1の電流 = 0.5 A, 枝2の電流 = 0.41A4の枝1の電流枝前の電流枝2の電流求めなさい
- 5 枝1の電流 = 0.5 A, 枝2の電流 = 0.25A5枝1の電流枝前の電流枝2の電流求めなさい
- 6 枝1の電流 = 0.3 A, 枝2の電流 = 1 A16と枝1の電流枝前の電流, 枝2の電流求めなさい
- 7 枝1の電流 = 1 A, 枝2の電流 = 0.3 A17と枝1の電流枝前の電流, 枝2の電流求めなさい
- 8 枝1の電流 = 0.3 A, 枝2の電流 = 0.21A8の枝1の電流枝前の電流枝2の電流求めなさい
- 9 枝1の電流 = 0.8 A, 枝2の電流 = 0.81A9の枝1の電流枝前の電流, 枝2の電流求めなさい
- 10 枝1の電流 = 0.6 A, 枝2の電流 = 0.42A10の枝1の電流枝前の電流枝2の電流求めなさい

中2理科 並列回路の電流 basic 07

こたえ

なまえ： _____

- 1 枝1の電流 = 0.2 A, 枝2の電流 = 0.5 A の枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流 求めなさい
こたえ : 0.7 A こたえ : 0.8 A
- 2 枝1の電流 = 0.3 A, 枝2の電流 = 0.8 A の枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流 求めなさい
こたえ : 1.1 A こたえ : 1.05 A
- 3 枝1の電流 = 0.6 A, 枝2の電流 = 0.4 A の枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流 求めなさい
こたえ : 1 A こたえ : 0.300000000000000004 A
- 4 枝1の電流 = 0.5 A, 枝2の電流 = 0.4 A の枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流 求めなさい
こたえ : 0.9 A こたえ : 1 A
- 5 枝1の電流 = 0.5 A, 枝2の電流 = 0.25 A 枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流 求めなさい
こたえ : 0.75 A こたえ : 1 A
- 6 枝1の電流 = 0.3 A, 枝2の電流 = 1 A の枝1の電流 枝前の電流, 枝2の電流 求めなさい
こたえ : 1.3 A こたえ : 0.45 A
- 7 枝1の電流 = 1 A, 枝2の電流 = 0.3 A の枝1の電流 枝前の電流, 枝2の電流 求めなさい
こたえ : 1.3 A こたえ : 0.65 A
- 8 枝1の電流 = 0.3 A, 枝2の電流 = 0.2 A の枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流 求めなさい
こたえ : 0.5 A こたえ : 1 A
- 9 枝1の電流 = 0.8 A, 枝2の電流 = 0.8 A の枝1の電流 枝前の電流, 枝2の電流 求めなさい
こたえ : 1.6 A こたえ : 0.85 A
- 10 枝1の電流 = 0.6 A, 枝2の電流 = 0.4 A の枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流 求めなさい
こたえ : 1 A こたえ : 0.8 A