

中2理科 並列回路の電流 basic 08

もんだい

なまえ： _____

- 1 枝1の電流 = 0.6 A, 枝2の電流 = 0.8 A **1**の枝1の電流、枝前の電流、枝2の電流を求めなさい。
- 2 枝1の電流 = 0.6 A, 枝2の電流 = 0.1 A **2**の枝1の電流、枝前の電流、枝2の電流を求めなさい。
- 3 枝1の電流 = 0.6 A, 枝2の電流 = 0.5 A **3**の枝1の電流、枝前の電流、枝2の電流を求めなさい。
- 4 枝1の電流 = 0.2 A, 枝2の電流 = 0.1 A **4**の枝1の電流、枝前の電流、枝2の電流を求めなさい。
- 5 枝1の電流 = 0.8 A, 枝2の電流 = 0.2 A **5**の枝1の電流、枝前の電流、枝2の電流を求めなさい。
- 6 枝1の電流 = 0.5 A, 枝2の電流 = 0.1 A **6**の枝1の電流、枝前の電流、枝2の電流を求めなさい。
- 7 枝1の電流 = 0.1 A, 枝2の電流 = 0.6 A **7**の枝1の電流、枝前の電流、枝2の電流を求めなさい。
- 8 枝1の電流 = 1 A, 枝2の電流 = 0.2 A **8**の枝1の電流、枝前の電流、枝2の電流を求めなさい。
- 9 枝1の電流 = 1 A, 枝2の電流 = 0.4 A **9**の枝1の電流、枝前の電流、枝2の電流を求めなさい。
- 10 枝1の電流 = 0.8 A, 枝2の電流 = 0.2 A **10**の枝1の電流、枝前の電流、枝2の電流を求めなさい。

中2理科 並列回路の電流 basic 08

こたえ

なまえ： _____

- 1 枝1の電流 = 0.6 A, 枝2の電流 = 0.8 A ~~1の枝1の電流、枝2の電流を求めなさい~~
こたえ：1.4 A こたえ：0.600000000000000001 A
- 2 枝1の電流 = 0.6 A, 枝2の電流 = 0.11 A ~~2の枝1の電流、枝2の電流を求めなさい~~
こたえ：0.7 A こたえ：0.95 A
- 3 枝1の電流 = 0.6 A, 枝2の電流 = 0.51 A ~~3の枝1の電流、枝2の電流を求めなさい~~
こたえ：1.1 A こたえ：0.65 A
- 4 枝1の電流 = 0.2 A, 枝2の電流 = 0.11 A ~~4の枝1の電流、枝2の電流を求めなさい~~
こたえ：0.300000000000000004 A こたえ：0.65 A
- 5 枝1の電流 = 0.8 A, 枝2の電流 = 0.21 A ~~5の枝1の電流、枝2の電流を求めなさい~~
こたえ：1 A こたえ：1.05 A
- 6 枝1の電流 = 0.5 A, 枝2の電流 = 0.11 A ~~6の枝1の電流、枝2の電流を求めなさい~~
こたえ：0.6 A こたえ：1 A
- 7 枝1の電流 = 0.1 A, 枝2の電流 = 0.61 A ~~7の枝1の電流、枝2の電流を求めなさい~~
こたえ：0.7 A こたえ：1.35 A
- 8 枝1の電流 = 1 A, 枝2の電流 = 0.2 A ~~8の枝1の電流、枝2の電流を求めなさい~~
こたえ：1.2 A こたえ：0.8 A
- 9 枝1の電流 = 1 A, 枝2の電流 = 0.4 A ~~9の枝1の電流、枝2の電流を求めなさい~~
こたえ：1.4 A こたえ：0.4 A
- 10 枝1の電流 = 0.8 A, 枝2の電流 = 0.22 A ~~10の枝1の電流、枝2の電流を求めなさい~~
こたえ：1 A こたえ：0.7 A