

中2理科 並列回路の電流 basic 09

もんだい

なまえ： _____

- 1 枝1の電流 = 0.75 A, 枝2の電流 = 0.11A 枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流求めなさい
- 2 枝1の電流 = 0.1 A, 枝2の電流 = 0.51A 枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流求めなさい
- 3 枝1の電流 = 0.1 A, 枝2の電流 = 0.75A 枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流求めなさい
- 4 枝1の電流 = 0.4 A, 枝2の電流 = 0.41A 枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流求めなさい
- 5 枝1の電流 = 0.4 A, 枝2の電流 = 0.21A 枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流求めなさい
- 6 枝1の電流 = 0.25 A, 枝2の電流 = 0.26 A 枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流求めなさい
- 7 枝1の電流 = 0.6 A, 枝2の電流 = 0.61A 枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流求めなさい
- 8 枝1の電流 = 0.4 A, 枝2の電流 = 0.25A 枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流求めなさい
- 9 枝1の電流 = 1 A, 枝2の電流 = 0.2 A 枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流求めなさい
- 10 枝1の電流 = 0.75 A, 枝2の電流 = 0.30A 枝1の電流 枝前の電流 枝2の電流求めなさい

中2理科 並列回路の電流 basic 09

こたえ

なまえ： _____

- 1 枝1の電流 = 0.75 A, 枝2の電流 = 0.1A 枝1の電流分岐前の電流、枝2の電流を求めなさい
こたえ：0.85 A こたえ：0.600000000000000001 A
- 2 枝1の電流 = 0.1 A, 枝2の電流 = 0.51A 枝1の電流分岐前の電流、枝2の電流を求めなさい
こたえ：0.6 A こたえ：1.3 A
- 3 枝1の電流 = 0.1 A, 枝2の電流 = 0.753A 枝1の電流分岐前の電流、枝2の電流を求めなさい
こたえ：0.85 A こたえ：0.85 A
- 4 枝1の電流 = 0.4 A, 枝2の電流 = 0.41A 枝1の電流分岐前の電流、枝2の電流を求めなさい
こたえ：0.8 A こたえ：0.7 A
- 5 枝1の電流 = 0.4 A, 枝2の電流 = 0.215 の枝1の電流分岐前の電流、枝2の電流を求めなさい
こたえ：0.600000000000000001 A こたえ：0.65 A
- 6 枝1の電流 = 0.25 A, 枝2の電流 = 0.26 A 枝1の電流分岐前の電流、枝2の電流を求めなさい
こたえ：0.5 A こたえ：0.5 A
- 7 枝1の電流 = 0.6 A, 枝2の電流 = 0.61A 枝1の電流分岐前の電流、枝2の電流を求めなさい
こたえ：1.2 A こたえ：1.3 A
- 8 枝1の電流 = 0.4 A, 枝2の電流 = 0.258A 枝1の電流分岐前の電流、枝2の電流を求めなさい
こたえ：0.65 A こたえ：1.4 A
- 9 枝1の電流 = 1 A, 枝2の電流 = 0.2 A 枝1の電流分岐前の電流、枝2の電流を求めなさい
こたえ：1.2 A こたえ：1.4 A
- 10 枝1の電流 = 0.75 A, 枝2の電流 = 0.60A 枝1の電流分岐前の電流、枝2の電流を求めなさい
こたえ：1.35 A こたえ：1.35 A