

中2理科 並列回路の電流 basic 10

もんだい

なまえ： _____

- 1 枝1の電流 = 0.5 A, 枝2の電流 = 1 A1の枝1の電流枝前の電流, 枝2の電流求めなさい
- 2 枝1の電流 = 0.8 A, 枝2の電流 = 0.4 A2の枝1の電流枝前の電流, 枝2の電流求めなさい
- 3 枝1の電流 = 0.6 A, 枝2の電流 = 0.3 A3の枝1の電流枝前の電流枝2の電流求めなさい
- 4 枝1の電流 = 0.3 A, 枝2の電流 = 0.1 A4の枝1の電流枝前の電流枝2の電流求めなさい
- 5 枝1の電流 = 0.25 A, 枝2の電流 = 0.15 A5の枝1の電流枝前の電流枝2の電流求めなさい
- 6 枝1の電流 = 0.25 A, 枝2の電流 = 0.16 A6の枝1の電流枝前の電流枝2の電流求めなさい
- 7 枝1の電流 = 0.25 A, 枝2の電流 = 0.87 A7の枝1の電流枝前の電流枝2の電流求めなさい
- 8 枝1の電流 = 0.3 A, 枝2の電流 = 0.4 A8の枝1の電流枝前の電流枝2の電流求めなさい
- 9 枝1の電流 = 0.6 A, 枝2の電流 = 0.75 A9の枝1の電流枝前の電流枝2の電流求めなさい
- 10 枝1の電流 = 0.3 A, 枝2の電流 = 0.42 A10の枝1の電流枝前の電流, 枝2の電流求めなさい

中2理科 並列回路の電流 basic 10

こたえ

なまえ： _____

- 1 枝1の電流 = 0.5 A, 枝2の電流 = 1 A
こたえ : 1.5 A こたえ : 1 A

 - 2 枝1の電流 = 0.8 A, 枝2の電流 = 0.4 A
こたえ : 1.2000000000000002 A こたえ : 1 A

 - 3 枝1の電流 = 0.6 A, 枝2の電流 = 0.3 A
こたえ : 0.8999999999999999 A こたえ : 0.5 A

 - 4 枝1の電流 = 0.3 A, 枝2の電流 = 0.1 A
こたえ : 0.4 A こたえ : 1.8 A

 - 5 枝1の電流 = 0.25 A, 枝2の電流 = 0.1 A
こたえ : 0.35 A こたえ : 0.30000000000000004 A

 - 6 枝1の電流 = 0.25 A, 枝2の電流 = 0.1 A
こたえ : 0.35 A こたえ : 0.45 A

 - 7 枝1の電流 = 0.25 A, 枝2の電流 = 0.8 A
こたえ : 1.05 A こたえ : 0.35 A

 - 8 枝1の電流 = 0.3 A, 枝2の電流 = 0.4 A
こたえ : 0.7 A こたえ : 0.2 A

 - 9 枝1の電流 = 0.6 A, 枝2の電流 = 0.7 A
こたえ : 1.35 A こたえ : 0.35 A

 - 10 枝1の電流 = 0.3 A, 枝2の電流 = 0.4 A
こたえ : 0.7 A こたえ : 1.75 A