

中2理科 直列回路の合成抵抗 basic 01

もんだい

なまえ： _____

- 1 抵抗1 = 25 Ω, 抵抗2 = 30 Ω のとき、合成抵抗は 30 Ω, 抵抗値が 25 Ω のとき、合成抵抗は 30 Ω
- 2 抵抗1 = 3 Ω, 抵抗2 = 2 Ω のとき、合成抵抗は 1 Ω, 抵抗値が 2 Ω のとき、合成抵抗は 2 Ω
- 3 抵抗1 = 3 Ω, 抵抗2 = 25 Ω のとき、合成抵抗は 3 Ω, 抵抗値が 25 Ω のとき、合成抵抗は 25 Ω
- 4 抵抗1 = 20 Ω, 抵抗2 = 6 Ω のとき、合成抵抗は 5 Ω, 抵抗値が 25 Ω のとき、合成抵抗は 25 Ω
- 5 抵抗1 = 25 Ω, 抵抗2 = 4 Ω のとき、合成抵抗は 5 Ω, 抵抗値が 3 Ω のとき、合成抵抗は 3 Ω
- 6 抵抗1 = 4 Ω, 抵抗2 = 50 Ω のとき、合成抵抗は 4 Ω, 抵抗値が 50 Ω のとき、合成抵抗は 50 Ω
- 7 抵抗1 = 6 Ω, 抵抗2 = 20 Ω のとき、合成抵抗は 6 Ω, 抵抗値が 6 Ω のとき、合成抵抗は 6 Ω
- 8 抵抗1 = 6 Ω, 抵抗2 = 25 Ω のとき、合成抵抗は 25 Ω, 抵抗値が 40 Ω のとき、合成抵抗は 40 Ω
- 9 抵抗1 = 3 Ω, 抵抗2 = 50 Ω のとき、合成抵抗は 3 Ω, 抵抗値が 20 Ω のとき、合成抵抗は 20 Ω
- 10 抵抗1 = 6 Ω, 抵抗2 = 6 Ω のとき、合成抵抗は 3 Ω, 抵抗値が 40 Ω のとき、合成抵抗は 40 Ω

中2理科 直列回路の合成抵抗 basic 01

こたえ

なまえ： _____

- | | | |
|----|--|--|
| 1 | 抵抗1 = 25 Ω, 抵抗2 = 30 Ω のとき、合成抵抗1(Ω)を求めなさい。 | 抵抗1 = 30 Ω, 抵抗2 = 25 Ω のとき、合成抵抗2(Ω)を求めなさい。 |
| | こたえ：55 Ω | こたえ：5 Ω |
| 2 | 抵抗1 = 3 Ω, 抵抗2 = 2 Ω のとき、合成抵抗1(Ω)を求めなさい。 | 抵抗1 = 2 Ω, 抵抗2 = 3 Ω のとき、合成抵抗2(Ω)を求めなさい。 |
| | こたえ：5 Ω | こたえ：4 Ω |
| 3 | 抵抗1 = 3 Ω, 抵抗2 = 25 Ω のとき、合成抵抗1(Ω)を求めなさい。 | 抵抗1 = 25 Ω, 抵抗2 = 3 Ω のとき、合成抵抗2(Ω)を求めなさい。 |
| | こたえ：28 Ω | こたえ：9 Ω |
| 4 | 抵抗1 = 20 Ω, 抵抗2 = 6 Ω のとき、合成抵抗1(Ω)を求めなさい。 | 抵抗1 = 6 Ω, 抵抗2 = 20 Ω のとき、合成抵抗2(Ω)を求めなさい。 |
| | こたえ：26 Ω | こたえ：30 Ω |
| 5 | 抵抗1 = 25 Ω, 抵抗2 = 4 Ω のとき、合成抵抗1(Ω)を求めなさい。 | 抵抗1 = 4 Ω, 抵抗2 = 25 Ω のとき、合成抵抗2(Ω)を求めなさい。 |
| | こたえ：29 Ω | こたえ：53 Ω |
| 6 | 抵抗1 = 4 Ω, 抵抗2 = 50 Ω のとき、合成抵抗1(Ω)を求めなさい。 | 抵抗1 = 50 Ω, 抵抗2 = 4 Ω のとき、合成抵抗2(Ω)を求めなさい。 |
| | こたえ：54 Ω | こたえ：80 Ω |
| 7 | 抵抗1 = 6 Ω, 抵抗2 = 20 Ω のとき、合成抵抗1(Ω)を求めなさい。 | 抵抗1 = 20 Ω, 抵抗2 = 6 Ω のとき、合成抵抗2(Ω)を求めなさい。 |
| | こたえ：26 Ω | こたえ：16 Ω |
| 8 | 抵抗1 = 6 Ω, 抵抗2 = 25 Ω のとき、合成抵抗1(Ω)を求めなさい。 | 抵抗1 = 25 Ω, 抵抗2 = 6 Ω のとき、合成抵抗2(Ω)を求めなさい。 |
| | こたえ：31 Ω | こたえ：65 Ω |
| 9 | 抵抗1 = 3 Ω, 抵抗2 = 50 Ω のとき、合成抵抗1(Ω)を求めなさい。 | 抵抗1 = 50 Ω, 抵抗2 = 3 Ω のとき、合成抵抗2(Ω)を求めなさい。 |
| | こたえ：53 Ω | こたえ：26 Ω |
| 10 | 抵抗1 = 6 Ω, 抵抗2 = 6 Ω のとき、合成抵抗1(Ω)を求めなさい。 | 抵抗1 = 6 Ω, 抵抗2 = 6 Ω のとき、合成抵抗2(Ω)を求めなさい。 |
| | こたえ：12 Ω | こたえ：90 Ω |