

中2理科 直列回路の合成抵抗 basic 02

もんだい

なまえ： _____

- 1 抵抗1 = 2 Ω , 抵抗2 = 50 Ω のとき、1合成抵抗 (Ω) を求めなさい。 2 30. Ω のとき、合
- 2 抵抗1 = 10 Ω , 抵抗2 = 15 Ω のとき、12合成抵抗 (Ω), 抵抗めな 25 Ω のとき、合
- 3 抵抗1 = 2 Ω , 抵抗2 = 3 Ω のとき、合成抵抗1(Ω) を求めなさい。 2 30 Ω のとき、合
- 4 抵抗1 = 25 Ω , 抵抗2 = 4 Ω のとき、1合成抵抗 (Ω) を求めなさい。 3. Ω のとき、合
- 5 抵抗1 = 3 Ω , 抵抗2 = 50 Ω のとき、1合成抵抗 (Ω) を求めなさい。 30. Ω のとき、合
- 6 抵抗1 = 5 Ω , 抵抗2 = 25 Ω のとき、1合成抵抗 (Ω) を求めなさい。 25 Ω のとき、合
- 7 抵抗1 = 50 Ω , 抵抗2 = 50 Ω のとき、17合成抵抗 (Ω) を求めなさい。 4 Ω のとき、合
- 8 抵抗1 = 20 Ω , 抵抗2 = 6 Ω のとき、1合成抵抗 (Ω) を求めなさい。 2. Ω のとき、合
- 9 抵抗1 = 30 Ω , 抵抗2 = 3 Ω のとき、1合成抵抗 (Ω) を求めなさい。 3 Ω のとき、合
- 10 抵抗1 = 5 Ω , 抵抗2 = 6 Ω のとき、合成抵抗1(Ω) を求めなさい。 30 Ω のとき、合

中2理科 直列回路の合成抵抗 basic 02

こたえ

なまえ： _____

- [illegible]