

中2理科 直列回路の合成抵抗 basic 03

もんだい

なまえ： _____

- 1 抵抗1 = 2 Ω , 抵抗2 = 4 Ω のとき、合成抵抗1(Ω)を求め、抵抗2さい15 Ω のとき、合成抵抗2(Ω)を求めなさい。
- 2 抵抗1 = 6 Ω , 抵抗2 = 3 Ω のとき、合成抵抗1(Ω)を求め、抵抗2さい15 Ω のとき、合成抵抗2(Ω)を求めなさい。
- 3 抵抗1 = 10 Ω , 抵抗2 = 50 Ω のとき13合成抵抗 (Ω)を求め、抵抗2さい15 Ω のとき、合成抵抗2(Ω)を求めなさい。
- 4 抵抗1 = 40 Ω , 抵抗2 = 5 Ω のとき、1合成抵抗 (Ω)を求め、抵抗2さい15 Ω のとき、合成抵抗2(Ω)を求めなさい。
- 5 抵抗1 = 30 Ω , 抵抗2 = 5 Ω のとき、1合成抵抗 (Ω)を求め、抵抗2さい15 Ω のとき、合成抵抗2(Ω)を求めなさい。
- 6 抵抗1 = 15 Ω , 抵抗2 = 20 Ω のとき16合成抵抗 (Ω), 抵抗めな6 Ω のとき、合成抵抗2(Ω)を求めなさい。
- 7 抵抗1 = 20 Ω , 抵抗2 = 5 Ω のとき、1合成抵抗 (Ω)を求め、抵抗2さい15 Ω のとき、合成抵抗2(Ω)を求めなさい。
- 8 抵抗1 = 10 Ω , 抵抗2 = 15 Ω のとき18合成抵抗 (Ω)を求め、抵抗2さい30 Ω のとき、合成抵抗2(Ω)を求めなさい。
- 9 抵抗1 = 40 Ω , 抵抗2 = 3 Ω のとき、1合成抵抗 (Ω)を求め、抵抗2さい6 Ω のとき、合成抵抗2(Ω)を求めなさい。
- 10 抵抗1 = 50 Ω , 抵抗2 = 30 Ω のとき20合成抵抗 (Ω)を求め、抵抗2さい15 Ω のとき、合成抵抗2(Ω)を求めなさい。

中2理科 直列回路の合成抵抗 basic 03

こたえ

なまえ： _____

- 抵抗1 = 2 Ω, 抵抗2 = 4 Ω のとき、合成抵抗(Ω)を求めなさい。また、このときの電流 I を求めなさい。
こたえ : 6 Ω こたえ : 55 Ω
- 抵抗1 = 6 Ω, 抵抗2 = 3 Ω のとき、合成抵抗(Ω)を求めなさい。また、このときの電流 I を求めなさい。
こたえ : 9 Ω こたえ : 27 Ω
- 抵抗1 = 10 Ω, 抵抗2 = 50 Ω のとき、合成抵抗(Ω)を求めなさい。また、このときの電流 I を求めなさい。
こたえ : 60 Ω こたえ : 22 Ω
- 抵抗1 = 40 Ω, 抵抗2 = 5 Ω のとき、合成抵抗(Ω)を求めなさい。また、このときの電流 I を求めなさい。
こたえ : 45 Ω こたえ : 45 Ω
- 抵抗1 = 30 Ω, 抵抗2 = 5 Ω のとき、合成抵抗(Ω)を求めなさい。また、このときの電流 I を求めなさい。
こたえ : 35 Ω こたえ : 12 Ω
- 抵抗1 = 15 Ω, 抵抗2 = 20 Ω のとき、合成抵抗(Ω)を求めなさい。また、このときの電流 I を求めなさい。
こたえ : 35 Ω こたえ : 12 Ω
- 抵抗1 = 20 Ω, 抵抗2 = 5 Ω のとき、合成抵抗(Ω)を求めなさい。また、このときの電流 I を求めなさい。
こたえ : 25 Ω こたえ : 20 Ω
- 抵抗1 = 10 Ω, 抵抗2 = 15 Ω のとき、合成抵抗(Ω)を求めなさい。また、このときの電流 I を求めなさい。
こたえ : 25 Ω こたえ : 45 Ω
- 抵抗1 = 40 Ω, 抵抗2 = 3 Ω のとき、合成抵抗(Ω)を求めなさい。また、このときの電流 I を求めなさい。
こたえ : 43 Ω こたえ : 26 Ω
- 抵抗1 = 50 Ω, 抵抗2 = 30 Ω のとき、合成抵抗(Ω)を求めなさい。また、このときの電流 I を求めなさい。
こたえ : 80 Ω こたえ : 30 Ω