

中2理科 直列回路の合成抵抗 basic 04

もんだい

なまえ： _____

- 1 抵抗1 = 20 Ω , 抵抗2 = 15 Ω のとき11合成抵抗 (15) Ω を求めなさい。 Ω のとき、合成抵抗は (15) Ω である。
- 2 抵抗1 = 4 Ω , 抵抗2 = 50 Ω のとき、1合成抵抗 (4) Ω を求めなさい。 Ω のとき、合成抵抗は (4) Ω である。
- 3 抵抗1 = 20 Ω , 抵抗2 = 40 Ω のとき13合成抵抗 (20) Ω を求めなさい。 Ω のとき、合成抵抗は (20) Ω である。
- 4 抵抗1 = 25 Ω , 抵抗2 = 5 Ω のとき、1合成抵抗 (4) Ω を求めなさい。 Ω のとき、合成抵抗は (4) Ω である。
- 5 抵抗1 = 4 Ω , 抵抗2 = 10 Ω のとき、1合成抵抗 (4) Ω を求めなさい。 Ω のとき、合成抵抗は (4) Ω である。
- 6 抵抗1 = 25 Ω , 抵抗2 = 3 Ω のとき、1合成抵抗 (3) Ω を求めなさい。 Ω のとき、合成抵抗は (3) Ω である。
- 7 抵抗1 = 20 Ω , 抵抗2 = 50 Ω のとき17合成抵抗 (30) Ω を求めなさい。 Ω のとき、合成抵抗は (30) Ω である。
- 8 抵抗1 = 50 Ω , 抵抗2 = 2 Ω のとき、1合成抵抗 (2) Ω を求めなさい。 Ω のとき、合成抵抗は (2) Ω である。
- 9 抵抗1 = 15 Ω , 抵抗2 = 25 Ω のとき19合成抵抗 (30) Ω を求めなさい。 Ω のとき、合成抵抗は (30) Ω である。
- 10 抵抗1 = 20 Ω , 抵抗2 = 20 Ω のとき20合成抵抗 (20) Ω , 抵抗めなを Ω のとき、合成抵抗は (20) Ω である。

中2理科 直列回路の合成抵抗 basic 04

こたえ

なまえ： _____

- 1 抵抗1 = 20 Ω, 抵抗2 = 15 Ω のとき11合成抵抗 (14) Ωを求めなさい。Ω のとき、
こたえ : 35 Ω こたえ : 65 Ω
- 2 抵抗1 = 4 Ω, 抵抗2 = 50 Ω のとき、1合成抵抗 (4) Ωを求めなさい。Ω のとき、合
こたえ : 54 Ω こたえ : 33 Ω
- 3 抵抗1 = 20 Ω, 抵抗2 = 40 Ω のとき13合成抵抗 (20) Ωを求めなさい。Ω のとき、
こたえ : 60 Ω こたえ : 45 Ω
- 4 抵抗1 = 25 Ω, 抵抗2 = 5 Ω のとき、1合成抵抗 (4) Ωを求めなさい。Ω のとき、合
こたえ : 30 Ω こたえ : 24 Ω
- 5 抵抗1 = 4 Ω, 抵抗2 = 10 Ω のとき、1合成抵抗 (4) Ωを求めなさい。Ω のとき、合
こたえ : 14 Ω こたえ : 33 Ω
- 6 抵抗1 = 25 Ω, 抵抗2 = 3 Ω のとき、1合成抵抗 (4) Ωを求めなさい。Ω のとき、合
こたえ : 28 Ω こたえ : 35 Ω
- 7 抵抗1 = 20 Ω, 抵抗2 = 50 Ω のとき17合成抵抗 (30) Ωを求めなさい。Ω のとき、
こたえ : 70 Ω こたえ : 60 Ω
- 8 抵抗1 = 50 Ω, 抵抗2 = 2 Ω のとき、1合成抵抗 (4) Ωを求めなさい。Ω のとき、合成
こたえ : 52 Ω こたえ : 9 Ω
- 9 抵抗1 = 15 Ω, 抵抗2 = 25 Ω のとき19合成抵抗 (30) Ωを求めなさい。Ω のとき、合
こたえ : 40 Ω こたえ : 36 Ω
- 10 抵抗1 = 20 Ω, 抵抗2 = 20 Ω のとき20合成抵抗 (20) Ω, 抵抗のなをΩ. のとき、合成
こたえ : 40 Ω こたえ : 6 Ω