

中2理科 直列回路の合成抵抗 basic 05

もんだい

なまえ： _____

- 1 抵抗1 = 6 Ω , 抵抗2 = 4 Ω のとき、合成抵抗1(Ω)を求めなさい。6。 Ω のとき、合成抵抗2(Ω)を求めなさい。10。 Ω
- 2 抵抗1 = 10 Ω , 抵抗2 = 50 Ω のとき、合成抵抗1(Ω)を求めなさい。60。 Ω のとき、合成抵抗2(Ω)を求めなさい。60。 Ω
- 3 抵抗1 = 20 Ω , 抵抗2 = 20 Ω のとき、合成抵抗1(Ω)を求めなさい。40。 Ω のとき、合成抵抗2(Ω)を求めなさい。40。 Ω
- 4 抵抗1 = 15 Ω , 抵抗2 = 2 Ω のとき、合成抵抗1(Ω)を求めなさい。17。 Ω のとき、合成抵抗2(Ω)を求めなさい。17。 Ω
- 5 抵抗1 = 30 Ω , 抵抗2 = 3 Ω のとき、合成抵抗1(Ω)を求めなさい。33。 Ω のとき、合成抵抗2(Ω)を求めなさい。33。 Ω
- 6 抵抗1 = 4 Ω , 抵抗2 = 5 Ω のとき、合成抵抗1(Ω)を求めなさい。9。 Ω のとき、合成抵抗2(Ω)を求めなさい。9。 Ω
- 7 抵抗1 = 40 Ω , 抵抗2 = 30 Ω のとき、合成抵抗1(Ω)を求めなさい。70。 Ω のとき、合成抵抗2(Ω)を求めなさい。70。 Ω
- 8 抵抗1 = 5 Ω , 抵抗2 = 5 Ω のとき、合成抵抗1(Ω)を求めなさい。10。 Ω のとき、合成抵抗2(Ω)を求めなさい。10。 Ω
- 9 抵抗1 = 4 Ω , 抵抗2 = 50 Ω のとき、合成抵抗1(Ω)を求めなさい。54。 Ω のとき、合成抵抗2(Ω)を求めなさい。54。 Ω
- 10 抵抗1 = 2 Ω , 抵抗2 = 3 Ω のとき、合成抵抗1(Ω)を求めなさい。5。 Ω のとき、合成抵抗2(Ω)を求めなさい。5。 Ω

中2理科 直列回路の合成抵抗 basic 05

こたえ

なまえ： _____

- 1 抵抗1 = 6 Ω, 抵抗2 = 4 Ω のとき、合成抵抗1(6Ω)を抵抗2に3Ωのとき、合成抵抗は10Ω
こたえ：10 Ω
- 2 抵抗1 = 10 Ω, 抵抗2 = 50 Ω のとき、合成抵抗1(50Ω)を抵抗2に5Ωのとき、合成抵抗は60Ω
こたえ：60 Ω
- 3 抵抗1 = 20 Ω, 抵抗2 = 20 Ω のとき、合成抵抗1(20Ω)を抵抗2に3Ωのとき、合成抵抗は28Ω
こたえ：28 Ω
- 4 抵抗1 = 15 Ω, 抵抗2 = 2 Ω のとき、合成抵抗1(2Ω)を抵抗2に50Ωのとき、合成抵抗は75Ω
こたえ：75 Ω
- 5 抵抗1 = 30 Ω, 抵抗2 = 3 Ω のとき、合成抵抗1(4Ω)を抵抗2に30Ωのとき、合成抵抗は34Ω
こたえ：34 Ω
- 6 抵抗1 = 4 Ω, 抵抗2 = 5 Ω のとき、合成抵抗1(4Ω)を抵抗2に2Ωのとき、合成抵抗は9Ω
こたえ：9 Ω
- 7 抵抗1 = 40 Ω, 抵抗2 = 30 Ω のとき、合成抵抗1(20Ω)を抵抗2に40Ωのとき、合成抵抗は60Ω
こたえ：60 Ω
- 8 抵抗1 = 5 Ω, 抵抗2 = 5 Ω のとき、合成抵抗1(5Ω)を抵抗2に15Ωのとき、合成抵抗は21Ω
こたえ：21 Ω
- 9 抵抗1 = 4 Ω, 抵抗2 = 50 Ω のとき、合成抵抗1(4Ω)を抵抗2に3Ωのとき、合成抵抗は54Ω
こたえ：54 Ω
- 10 抵抗1 = 2 Ω, 抵抗2 = 3 Ω のとき、合成抵抗1(5Ω)を抵抗2に25Ωのとき、合成抵抗は31Ω
こたえ：31 Ω