

中2理科 直列回路の合成抵抗 basic 06

もんだい

なまえ： _____

- 1 抵抗1 = $40\ \Omega$, 抵抗2 = $4\ \Omega$ のとき、1合成抵抗 (Ω) を求めなさい。 $40\ \Omega$ のとき、合
- 2 抵抗1 = $20\ \Omega$, 抵抗2 = $2\ \Omega$ のとき、1合成抵抗 (Ω) を求めなさい。 $25\ \Omega$ のとき、合
- 3 抵抗1 = $10\ \Omega$, 抵抗2 = $25\ \Omega$ のとき、1合成抵抗 (Ω) を求めなさい。 $30\ \Omega$ のとき、合
- 4 抵抗1 = $3\ \Omega$, 抵抗2 = $5\ \Omega$ のとき、合成抵抗1 (Ω) を求めなさい。 $6\ \Omega$ のとき、合
- 5 抵抗1 = $40\ \Omega$, 抵抗2 = $50\ \Omega$ のとき、1合成抵抗 (Ω) を求めなさい。 $90\ \Omega$ のとき、合
- 6 抵抗1 = $30\ \Omega$, 抵抗2 = $3\ \Omega$ のとき、1合成抵抗 (Ω) を求めなさい。 $3\ \Omega$ のとき、合
- 7 抵抗1 = $2\ \Omega$, 抵抗2 = $15\ \Omega$ のとき、1合成抵抗 (Ω) を求めなさい。 $15\ \Omega$ のとき、合
- 8 抵抗1 = $6\ \Omega$, 抵抗2 = $20\ \Omega$ のとき、1合成抵抗 (Ω) を求めなさい。 $5\ \Omega$ のとき、合
- 9 抵抗1 = $20\ \Omega$, 抵抗2 = $50\ \Omega$ のとき、1合成抵抗 (Ω) を求めなさい。 $1\ \Omega$ のとき、合
- 10 抵抗1 = $25\ \Omega$, 抵抗2 = $4\ \Omega$ のとき、2合成抵抗 (Ω) を求めなさい。 $50\ \Omega$ のとき、合

中2理科 直列回路の合成抵抗 basic 06

こたえ

なまえ： _____

- 抵抗1 = 40 Ω, 抵抗2 = 4 Ω のとき、合成抵抗 (Ω) を求めなさい。 抵抗1 = 40 Ω のとき、合成抵抗 (Ω) を求めなさい。
こたえ : 44 Ω こたえ : 42 Ω
- 抵抗1 = 20 Ω, 抵抗2 = 2 Ω のとき、合成抵抗 (Ω) を求めなさい。 抵抗1 = 20 Ω のとき、合成抵抗 (Ω) を求めなさい。
こたえ : 22 Ω こたえ : 40 Ω
- 抵抗1 = 10 Ω, 抵抗2 = 25 Ω のとき、合成抵抗 (Ω) を求めなさい。 抵抗1 = 10 Ω のとき、合成抵抗 (Ω) を求めなさい。
こたえ : 35 Ω こたえ : 80 Ω
- 抵抗1 = 3 Ω, 抵抗2 = 5 Ω のとき、合成抵抗 (Ω) を求めなさい。 抵抗1 = 3 Ω のとき、合成抵抗 (Ω) を求めなさい。
こたえ : 8 Ω こたえ : 8 Ω
- 抵抗1 = 40 Ω, 抵抗2 = 50 Ω のとき、合成抵抗 (Ω) を求めなさい。 抵抗1 = 40 Ω のとき、合成抵抗 (Ω) を求めなさい。
こたえ : 90 Ω こたえ : 70 Ω
- 抵抗1 = 30 Ω, 抵抗2 = 3 Ω のとき、合成抵抗 (Ω) を求めなさい。 抵抗1 = 30 Ω のとき、合成抵抗 (Ω) を求めなさい。
こたえ : 33 Ω こたえ : 13 Ω
- 抵抗1 = 2 Ω, 抵抗2 = 15 Ω のとき、合成抵抗 (Ω) を求めなさい。 抵抗1 = 2 Ω のとき、合成抵抗 (Ω) を求めなさい。
こたえ : 17 Ω こたえ : 30 Ω
- 抵抗1 = 6 Ω, 抵抗2 = 20 Ω のとき、合成抵抗 (Ω) を求めなさい。 抵抗1 = 6 Ω のとき、合成抵抗 (Ω) を求めなさい。
こたえ : 26 Ω こたえ : 15 Ω
- 抵抗1 = 20 Ω, 抵抗2 = 50 Ω のとき、合成抵抗 (Ω) を求めなさい。 抵抗1 = 20 Ω のとき、合成抵抗 (Ω) を求めなさい。
こたえ : 70 Ω こたえ : 26 Ω
- 抵抗1 = 25 Ω, 抵抗2 = 4 Ω のとき、合成抵抗 (Ω) を求めなさい。 抵抗1 = 25 Ω のとき、合成抵抗 (Ω) を求めなさい。
こたえ : 29 Ω こたえ : 65 Ω