

中2理科 直列回路の合成抵抗 basic 08

もんだい

なまえ： _____

- 1 抵抗1 = 25 Ω , 抵抗2 = 25 Ω のとき1合成抵抗 5 Ω , 抵抗めな2 Ω のとき、合
- 2 抵抗1 = 30 Ω , 抵抗2 = 10 Ω のとき12合成抵抗 6 Ω , 抵抗めな2 Ω のとき、合
- 3 抵抗1 = 30 Ω , 抵抗2 = 6 Ω のとき、1合成抵抗 (4) Ω を抵抗2に25.0 Ω のとき、合
- 4 抵抗1 = 3 Ω , 抵抗2 = 4 Ω のとき、合成抵抗1(4)0を抵抗2に30 Ω のとき、
- 5 抵抗1 = 25 Ω , 抵抗2 = 6 Ω のとき、1合成抵抗 (4) を抵抗2に3.0 Ω のとき、合
- 6 抵抗1 = 3 Ω , 抵抗2 = 4 Ω のとき、合成抵抗1(4)6 を抵抗2に2.0 Ω のとき、合
- 7 抵抗1 = 6 Ω , 抵抗2 = 25 Ω のとき、1合成抵抗 (2) を抵抗2に30 Ω のとき、
- 8 抵抗1 = 10 Ω , 抵抗2 = 5 Ω のとき、1合成抵抗 (1) を抵抗2に4.0 Ω のとき、合
- 9 抵抗1 = 6 Ω , 抵抗2 = 50 Ω のとき、1合成抵抗 (6) Ω を抵抗2に3 Ω のとき、合
- 10 抵抗1 = 10 Ω , 抵抗2 = 15 Ω のとき20合成抵抗 6 Ω , 抵抗めな1 Ω のとき、合

中2理科 直列回路の合成抵抗 basic 08

こたえ

なまえ： _____

- 1 抵抗1 = 25 Ω, 抵抗2 = 25 Ω のとき1合成抵抗 5Ω, 抵抗めな20Ω のとき、合
こたえ：50 Ω こたえ：45 Ω
- 2 抵抗1 = 30 Ω, 抵抗2 = 10 Ω のとき12合成抵抗 6Ω, 抵抗めな20Ω のとき、合
こたえ：40 Ω こたえ：25 Ω
- 3 抵抗1 = 30 Ω, 抵抗2 = 6 Ω のとき、1合成抵抗 (4)Ωを抵抗2に25Ω のとき、合
こたえ：36 Ω こたえ：29 Ω
- 4 抵抗1 = 3 Ω, 抵抗2 = 4 Ω のとき、合成抵抗1(4)Ωを求め抵抗2が30 Ω のとき、
こたえ：7 Ω こたえ：70 Ω
- 5 抵抗1 = 25 Ω, 抵抗2 = 6 Ω のとき、1合成抵抗 (9)Ωを求め抵抗2が3Ω のとき、合
こたえ：31 Ω こたえ：53 Ω
- 6 抵抗1 = 3 Ω, 抵抗2 = 4 Ω のとき、合成抵抗1(4)Ωを求め抵抗2が2Ω のとき、合成
こたえ：7 Ω こたえ：8 Ω
- 7 抵抗1 = 6 Ω, 抵抗2 = 25 Ω のとき、1合成抵抗 (2)Ωを求め抵抗2が30 Ω のとき、
こたえ：31 Ω こたえ：50 Ω
- 8 抵抗1 = 10 Ω, 抵抗2 = 5 Ω のとき、1合成抵抗 (1)Ωを求め抵抗2が4Ω のとき、合
こたえ：15 Ω こたえ：14 Ω
- 9 抵抗1 = 6 Ω, 抵抗2 = 50 Ω のとき、1合成抵抗 (6)Ωを抵抗2に3Ω のとき、合成
こたえ：56 Ω こたえ：9 Ω
- 10 抵抗1 = 10 Ω, 抵抗2 = 15 Ω のとき20合成抵抗 6Ω, 抵抗めな20Ω のとき、合
こたえ：25 Ω こたえ：15 Ω