

中2理科 直列回路の合成抵抗 basic 09

もんだい

なまえ： _____

- 1 抵抗1 = 6 Ω , 抵抗2 = 50 Ω のとき、1合成抵抗 (Ω) を求めなさい。 $30.\Omega$ のとき、合
- 2 抵抗1 = 6 Ω , 抵抗2 = 20 Ω のとき、1合成抵抗 (Ω) を求めなさい。 $20.\Omega$ のとき、合
- 3 抵抗1 = 15 Ω , 抵抗2 = 30 Ω のとき、13合成抵抗 (Ω) を求めなさい。 $20.\Omega$ のとき、合
- 4 抵抗1 = 50 Ω , 抵抗2 = 25 Ω のとき、14合成抵抗 (Ω) を求めなさい。 $30.\Omega$ のとき、合
- 5 抵抗1 = 25 Ω , 抵抗2 = 50 Ω のとき、15合成抵抗 (Ω) を求めなさい。 $25.\Omega$ のとき、合
- 6 抵抗1 = 4 Ω , 抵抗2 = 2 Ω のとき、合成抵抗1 (Ω) を求めなさい。 $25.\Omega$ のとき、合
- 7 抵抗1 = 3 Ω , 抵抗2 = 15 Ω のとき、1合成抵抗 (Ω) を求めなさい。 $5.\Omega$ のとき、合
- 8 抵抗1 = 20 Ω , 抵抗2 = 50 Ω のとき、18合成抵抗 (Ω) を求めなさい。 $20.\Omega$ のとき、合
- 9 抵抗1 = 10 Ω , 抵抗2 = 3 Ω のとき、1合成抵抗 (Ω) を求めなさい。 $6.\Omega$ のとき、合
- 10 抵抗1 = 25 Ω , 抵抗2 = 2 Ω のとき、2合成抵抗 (Ω) を求めなさい。 $4.\Omega$ のとき、合

中2理科 直列回路の合成抵抗 basic 09

こたえ

なまえ： _____

- 1 抵抗1 = 6 Ω, 抵抗2 = 50 Ω のとき、1合成抵抗 (Ω) を求めなさい。Ω のとき、合
こたえ : 56 Ω こたえ : 32 Ω
- 2 抵抗1 = 6 Ω, 抵抗2 = 20 Ω のとき、1合成抵抗 (Ω) を求めなさい。Ω のとき、合
こたえ : 26 Ω こたえ : 25 Ω
- 3 抵抗1 = 15 Ω, 抵抗2 = 30 Ω のとき、13合成抵抗 (Ω) を求めなさい。Ω のとき、合
こたえ : 45 Ω こたえ : 60 Ω
- 4 抵抗1 = 50 Ω, 抵抗2 = 25 Ω のとき、14合成抵抗 (Ω) を求めなさい。Ω のとき、合
こたえ : 75 Ω こたえ : 70 Ω
- 5 抵抗1 = 25 Ω, 抵抗2 = 50 Ω のとき、15合成抵抗 (Ω) を求めなさい。Ω のとき、合
こたえ : 75 Ω こたえ : 27 Ω
- 6 抵抗1 = 4 Ω, 抵抗2 = 2 Ω のとき、合成抵抗 (Ω) を求めなさい。25 Ω のとき、合
こたえ : 6 Ω こたえ : 75 Ω
- 7 抵抗1 = 3 Ω, 抵抗2 = 15 Ω のとき、1合成抵抗 (Ω) を求めなさい。Ω のとき、合
こたえ : 18 Ω こたえ : 15 Ω
- 8 抵抗1 = 20 Ω, 抵抗2 = 50 Ω のとき、18合成抵抗 (Ω) を求めなさい。Ω のとき、合
こたえ : 70 Ω こたえ : 45 Ω
- 9 抵抗1 = 10 Ω, 抵抗2 = 3 Ω のとき、1合成抵抗 (Ω) を求めなさい。Ω のとき、合
こたえ : 13 Ω こたえ : 36 Ω
- 10 抵抗1 = 25 Ω, 抵抗2 = 2 Ω のとき、2合成抵抗 (Ω) を求めなさい。Ω のとき、合
こたえ : 27 Ω こたえ : 29 Ω