

中2理科 直列回路の合成抵抗 basic 10

もんだい

なまえ： _____

- 1 抵抗1 = 15 Ω , 抵抗2 = 50 Ω のとき、1合成抵抗 (15) Ω を求めなさい。抵抗2 = 10 Ω のとき、合成抵抗 (10) Ω を求めなさい。
- 2 抵抗1 = 6 Ω , 抵抗2 = 20 Ω のとき、1合成抵抗 (6) Ω を求めなさい。抵抗2 = 50 Ω のとき、合成抵抗 (50) Ω を求めなさい。
- 3 抵抗1 = 5 Ω , 抵抗2 = 30 Ω のとき、1合成抵抗 (5) Ω を求めなさい。抵抗2 = 2 Ω のとき、合成抵抗 (2) Ω を求めなさい。
- 4 抵抗1 = 30 Ω , 抵抗2 = 20 Ω のとき、1合成抵抗 (30) Ω , 抵抗2 = 5 Ω のとき、合成抵抗 (5) Ω を求めなさい。
- 5 抵抗1 = 25 Ω , 抵抗2 = 2 Ω のとき、1合成抵抗 (25) Ω を求めなさい。抵抗2 = 20 Ω のとき、合成抵抗 (20) Ω を求めなさい。
- 6 抵抗1 = 2 Ω , 抵抗2 = 3 Ω のとき、合成抵抗1 (2) Ω を求めなさい。抵抗2 = 4 Ω のとき、合成抵抗 (4) Ω を求めなさい。
- 7 抵抗1 = 6 Ω , 抵抗2 = 25 Ω のとき、1合成抵抗 (6) Ω を求めなさい。抵抗2 = 15 Ω のとき、合成抵抗 (15) Ω を求めなさい。
- 8 抵抗1 = 5 Ω , 抵抗2 = 30 Ω のとき、1合成抵抗 (5) Ω を求めなさい。抵抗2 = 15 Ω のとき、合成抵抗 (15) Ω を求めなさい。
- 9 抵抗1 = 50 Ω , 抵抗2 = 5 Ω のとき、1合成抵抗 (50) Ω を求めなさい。抵抗2 = 50 Ω のとき、合成抵抗 (50) Ω を求めなさい。
- 10 抵抗1 = 20 Ω , 抵抗2 = 3 Ω のとき、2合成抵抗 (3) Ω を求めなさい。抵抗2 = 6 Ω のとき、合成抵抗 (6) Ω を求めなさい。

中2理科 直列回路の合成抵抗 basic 10

こたえ

なまえ： _____

- 1 抵抗1 = 15 Ω, 抵抗2 = 50 Ω のとき、1 合成抵抗 (Ω) を求めなさい。 抵抗1 = 10 Ω のとき、
こたえ : 65 Ω こたえ : 25 Ω
- 2 抵抗1 = 6 Ω, 抵抗2 = 20 Ω のとき、1 合成抵抗 (Ω) を求めなさい。 抵抗1 = 50 Ω のとき、
こたえ : 26 Ω こたえ : 75 Ω
- 3 抵抗1 = 5 Ω, 抵抗2 = 30 Ω のとき、1 合成抵抗 (Ω) を求めなさい。 抵抗1 = 10 Ω のとき、
こたえ : 35 Ω こたえ : 12 Ω
- 4 抵抗1 = 30 Ω, 抵抗2 = 20 Ω のとき、1 合成抵抗 (Ω) を求めなさい。 抵抗1 = 25 Ω のとき、
こたえ : 50 Ω こたえ : 29 Ω
- 5 抵抗1 = 25 Ω, 抵抗2 = 2 Ω のとき、1 合成抵抗 (Ω) を求めなさい。 抵抗1 = 20 Ω のとき、
こたえ : 27 Ω こたえ : 60 Ω
- 6 抵抗1 = 2 Ω, 抵抗2 = 3 Ω のとき、1 合成抵抗 (Ω) を求めなさい。 抵抗1 = 4 Ω のとき、
こたえ : 5 Ω こたえ : 14 Ω
- 7 抵抗1 = 6 Ω, 抵抗2 = 25 Ω のとき、1 合成抵抗 (Ω) を求めなさい。 抵抗1 = 15 Ω のとき、
こたえ : 31 Ω こたえ : 20 Ω
- 8 抵抗1 = 5 Ω, 抵抗2 = 30 Ω のとき、1 合成抵抗 (Ω) を求めなさい。 抵抗1 = 15 Ω のとき、
こたえ : 35 Ω こたえ : 35 Ω
- 9 抵抗1 = 50 Ω, 抵抗2 = 5 Ω のとき、1 合成抵抗 (Ω) を求めなさい。 抵抗1 = 50 Ω のとき、
こたえ : 55 Ω こたえ : 70 Ω
- 10 抵抗1 = 20 Ω, 抵抗2 = 3 Ω のとき、2 合成抵抗 (Ω) を求めなさい。 抵抗1 = 6 Ω のとき、
こたえ : 23 Ω こたえ : 36 Ω