

中2理科 直列回路の電圧 basic 01

もんだい

なまえ： _____

- 1 抵抗1の電圧 = 1.5 V, 抵抗2の電圧 = 12 V 抵抗1の電圧と電圧全体の電圧抵抗2の電圧求めなさい
- 2 抵抗1の電圧 = 5 V, 抵抗2の電圧 = 4 V 抵抗1の電圧と電圧全体の電圧抵抗2の電圧求めなさい
- 3 抵抗1の電圧 = 6 V, 抵抗2の電圧 = 4 V 抵抗1の電圧と電圧全体の電圧抵抗2の電圧求めなさい
- 4 抵抗1の電圧 = 2 V, 抵抗2の電圧 = 3 V 抵抗1の電圧と電圧全体の電圧抵抗2の電圧求めなさい
- 5 抵抗1の電圧 = 5 V, 抵抗2の電圧 = 1 V 抵抗1の電圧と電圧全体の電圧抵抗2の電圧求めなさい
- 6 抵抗1の電圧 = 1 V, 抵抗2の電圧 = 15 V 抵抗1の電圧と電圧全体の電圧抵抗2の電圧求めなさい
- 7 抵抗1の電圧 = 2.5 V, 抵抗2の電圧 = 17 V 抵抗1の電圧と電圧全体の電圧抵抗2の電圧求めなさい
- 8 抵抗1の電圧 = 1 V, 抵抗2の電圧 = 2 V 抵抗1の電圧と電圧全体の電圧抵抗2の電圧求めなさい
- 9 抵抗1の電圧 = 2 V, 抵抗2の電圧 = 15 V 抵抗1の電圧と電圧全体の電圧抵抗2の電圧求めなさい
- 10 抵抗1の電圧 = 2.5 V, 抵抗2の電圧 = 20 V 抵抗1の電圧と電圧全体の電圧抵抗2の電圧求めなさい

中2理科 直列回路の電圧 basic 01

こたえ

なまえ： _____

- | | | |
|----|--|--|
| 1 | 抵抗1の電圧 = 1.5 V, 抵抗2の電圧 = 12 V
こたえ : 3.5 V | 抵抗1の電圧 = 12 V, 抵抗2の電圧 = 4 V
こたえ : 7.5 V |
| 2 | 抵抗1の電圧 = 5 V, 抵抗2の電圧 = 4 V
こたえ : 9 V | 抵抗1の電圧 = 4 V, 抵抗2の電圧 = 12 V
こたえ : 3.5 V |
| 3 | 抵抗1の電圧 = 6 V, 抵抗2の電圧 = 4 V
こたえ : 10 V | 抵抗1の電圧 = 4 V, 抵抗2の電圧 = 18 V
こたえ : 8.5 V |
| 4 | 抵抗1の電圧 = 2 V, 抵抗2の電圧 = 3 V
こたえ : 5 V | 抵抗1の電圧 = 3 V, 抵抗2の電圧 = 14 V
こたえ : 5.5 V |
| 5 | 抵抗1の電圧 = 5 V, 抵抗2の電圧 = 1 V
こたえ : 6 V | 抵抗1の電圧 = 1 V, 抵抗2の電圧 = 15 V
こたえ : 4.5 V |
| 6 | 抵抗1の電圧 = 1 V, 抵抗2の電圧 = 15 V
こたえ : 2.5 V | 抵抗1の電圧 = 15 V, 抵抗2の電圧 = 5 V
こたえ : 6.5 V |
| 7 | 抵抗1の電圧 = 2.5 V, 抵抗2の電圧 = 17 V
こたえ : 3.5 V | 抵抗1の電圧 = 17 V, 抵抗2の電圧 = 4 V
こたえ : 7.5 V |
| 8 | 抵抗1の電圧 = 1 V, 抵抗2の電圧 = 2 V
こたえ : 3 V | 抵抗1の電圧 = 2 V, 抵抗2の電圧 = 18 V
こたえ : 3.5 V |
| 9 | 抵抗1の電圧 = 2 V, 抵抗2の電圧 = 19 V
こたえ : 3.5 V | 抵抗1の電圧 = 19 V, 抵抗2の電圧 = 5 V
こたえ : 3.5 V |
| 10 | 抵抗1の電圧 = 2.5 V, 抵抗2の電圧 = 20 V
こたえ : 4.5 V | 抵抗1の電圧 = 20 V, 抵抗2の電圧 = 6 V
こたえ : 7 V |