

中2理科 直列回路の電圧 basic 02

もんだい

なまえ： _____

- 1 抵抗1の電圧 = 5 V, 抵抗2の電圧 = 41V の抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧求めなさい
- 2 抵抗1の電圧 = 3 V, 抵抗2の電圧 = 31V の抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧求めなさい
- 3 抵抗1の電圧 = 0.5 V, 抵抗2の電圧 = 12.5V 抵抗1の電圧回路全体の電圧の電圧 を求めなさい
- 4 抵抗1の電圧 = 5 V, 抵抗2の電圧 = 21V の抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧求めなさい
- 5 抵抗1の電圧 = 0.5 V, 抵抗2の電圧 = 15 V 抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧求めなさい
- 6 抵抗1の電圧 = 2.5 V, 抵抗2の電圧 = 16.5V 抵抗1の電圧回路全体の電圧の電圧 を求めなさい
- 7 抵抗1の電圧 = 6 V, 抵抗2の電圧 = 41V の抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧求めなさい
- 8 抵抗1の電圧 = 1.5 V, 抵抗2の電圧 = 18 V 抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧求めなさい
- 9 抵抗1の電圧 = 2 V, 抵抗2の電圧 = 119 V 抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧求めなさい
- 10 抵抗1の電圧 = 4 V, 抵抗2の電圧 = 420 の抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧求めなさい

中2理科 直列回路の電圧 basic 02

こたえ

なまえ： _____

- 1 抵抗1の電圧 = 5 V, 抵抗2の電圧 = 41V の抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧を求めなさい
こたえ : 9 V こたえ : 4 V
- 2 抵抗1の電圧 = 3 V, 抵抗2の電圧 = 31V の抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧を求めなさい
こたえ : 6 V こたえ : 8 V
- 3 抵抗1の電圧 = 0.5 V, 抵抗2の電圧 = 12.5V の抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧を求めなさい
こたえ : 3 V こたえ : 6.5 V
- 4 抵抗1の電圧 = 5 V, 抵抗2の電圧 = 21V の抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧を求めなさい
こたえ : 7 V こたえ : 4 V
- 5 抵抗1の電圧 = 0.5 V, 抵抗2の電圧 = 15 V の抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧を求めなさい
こたえ : 4.5 V こたえ : 4.5 V
- 6 抵抗1の電圧 = 2.5 V, 抵抗2の電圧 = 16.5V の抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧を求めなさい
こたえ : 4 V こたえ : 7 V
- 7 抵抗1の電圧 = 6 V, 抵抗2の電圧 = 41V の抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧を求めなさい
こたえ : 10 V こたえ : 1.5 V
- 8 抵抗1の電圧 = 1.5 V, 抵抗2の電圧 = 13 V の抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧を求めなさい
こたえ : 6.5 V こたえ : 2 V
- 9 抵抗1の電圧 = 2 V, 抵抗2の電圧 = 119 V の抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧を求めなさい
こたえ : 3.5 V こたえ : 10 V
- 10 抵抗1の電圧 = 4 V, 抵抗2の電圧 = 420 V の抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧を求めなさい
こたえ : 8 V こたえ : 4 V