

中2理科 直列回路の電圧 basic 03

もんだい

なまえ： _____

- 1 抵抗1の電圧 = 3 V, 抵抗2の電圧 = 015 V抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧を求めなさい
- 2 抵抗1の電圧 = 5 V, 抵抗2の電圧 = 215 V抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧を求めなさい
- 3 抵抗1の電圧 = 4 V, 抵抗2の電圧 = 618 V抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧を求めなさい
- 4 抵抗1の電圧 = 0.5 V, 抵抗2の電圧 = 134 V抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧を求めなさい
- 5 抵抗1の電圧 = 2.5 V, 抵抗2の電圧 = 135 V抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧を求めなさい
- 6 抵抗1の電圧 = 1 V, 抵抗2の電圧 = 416 V抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧を求めなさい
- 7 抵抗1の電圧 = 2 V, 抵抗2の電圧 = 217 V抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧を求めなさい
- 8 抵抗1の電圧 = 1.5 V, 抵抗2の電圧 = 12.5 V抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧を求めなさい
- 9 抵抗1の電圧 = 1 V, 抵抗2の電圧 = 619 V抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧を求めなさい
- 10 抵抗1の電圧 = 2 V, 抵抗2の電圧 = 420 V抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧を求めなさい

中2理科 直列回路の電圧 basic 03

こたえ

なまえ： _____

- 1 抵抗1の電圧 = 3 V, 抵抗2の電圧 = 0.15 V 抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧を求めなさい
こたえ : 3.5 V こたえ : 3.5 V
- 2 抵抗1の電圧 = 5 V, 抵抗2の電圧 = 2.15 V 抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧を求めなさい
こたえ : 7.5 V こたえ : 1.5 V
- 3 抵抗1の電圧 = 4 V, 抵抗2の電圧 = 6.15 V 抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧を求めなさい
こたえ : 10 V こたえ : 3 V
- 4 抵抗1の電圧 = 0.5 V, 抵抗2の電圧 = 1.34 V 抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧を求めなさい
こたえ : 3.5 V こたえ : 6 V
- 5 抵抗1の電圧 = 2.5 V, 抵抗2の電圧 = 1.35 V 抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧を求めなさい
こたえ : 5.5 V こたえ : 7.5 V
- 6 抵抗1の電圧 = 1 V, 抵抗2の電圧 = 4.16 V 抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧を求めなさい
こたえ : 5 V こたえ : 3.5 V
- 7 抵抗1の電圧 = 2 V, 抵抗2の電圧 = 2.17 V 抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧を求めなさい
こたえ : 4 V こたえ : 6.5 V
- 8 抵抗1の電圧 = 1.5 V, 抵抗2の電圧 = 1.85 V 抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧を求めなさい
こたえ : 4 V こたえ : 12 V
- 9 抵抗1の電圧 = 1 V, 抵抗2の電圧 = 6.19 V 抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧を求めなさい
こたえ : 7 V こたえ : 1 V
- 10 抵抗1の電圧 = 2 V, 抵抗2の電圧 = 4.20 V 抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧を求めなさい
こたえ : 6 V こたえ : 4.5 V