

中2理科 直列回路の電圧 basic 05

もんだい

なまえ： _____

- 1 抵抗1の電圧 = 1.5 V, 抵抗2の電圧 = 12 V 抵抗1の電圧と電路全体の電圧抵抗2の電圧を求めなさい
- 2 抵抗1の電圧 = 5 V, 抵抗2の電圧 = 31 V 抵抗1の電圧と電路全体の電圧抵抗2の電圧を求めなさい
- 3 抵抗1の電圧 = 2.5 V, 抵抗2の電圧 = 13 V 抵抗1の電圧と電路全体の電圧抵抗2の電圧を求めなさい
- 4 抵抗1の電圧 = 5 V, 抵抗2の電圧 = 41 V 抵抗1の電圧と電路全体の電圧抵抗2の電圧を求めなさい
- 5 抵抗1の電圧 = 2.5 V, 抵抗2の電圧 = 15 V 抵抗1の電圧と電路全体の電圧抵抗2の電圧を求めなさい
- 6 抵抗1の電圧 = 2.5 V, 抵抗2の電圧 = 15 V 抵抗1の電圧と電路全体の電圧抵抗2の電圧を求めなさい
- 7 抵抗1の電圧 = 1.5 V, 抵抗2の電圧 = 15 V 抵抗1の電圧と電路全体の電圧抵抗2の電圧を求めなさい
- 8 抵抗1の電圧 = 3 V, 抵抗2の電圧 = 41 V 抵抗1の電圧と電路全体の電圧抵抗2の電圧を求めなさい
- 9 抵抗1の電圧 = 5 V, 抵抗2の電圧 = 21 V 抵抗1の電圧と電路全体の電圧抵抗2の電圧を求めなさい
- 10 抵抗1の電圧 = 5 V, 抵抗2の電圧 = 52 V 抵抗1の電圧と電路全体の電圧抵抗2の電圧を求めなさい

中2理科 直列回路の電圧 basic 05

こたえ

なまえ： _____

- | | | |
|----|--|--|
| 1 | 抵抗1の電圧 = 1.5 V, 抵抗2の電圧 = 12 V
こたえ : 3.5 V | 抵抗1の電圧 = 6 V, 抵抗2の電圧 = 9 V
こたえ : 9 V |
| 2 | 抵抗1の電圧 = 5 V, 抵抗2の電圧 = 31 V
こたえ : 8 V | 抵抗1の電圧 = 12 V, 抵抗2の電圧 = 6 V
こたえ : 6 V |
| 3 | 抵抗1の電圧 = 2.5 V, 抵抗2の電圧 = 13 V
こたえ : 5.5 V | 抵抗1の電圧 = 9 V, 抵抗2の電圧 = 8 V
こたえ : 8 V |
| 4 | 抵抗1の電圧 = 5 V, 抵抗2の電圧 = 41 V
こたえ : 9 V | 抵抗1の電圧 = 14 V, 抵抗2の電圧 = 4.5 V
こたえ : 4.5 V |
| 5 | 抵抗1の電圧 = 2.5 V, 抵抗2の電圧 = 15 V
こたえ : 4.5 V | 抵抗1の電圧 = 15 V, 抵抗2の電圧 = 1.5 V
こたえ : 1.5 V |
| 6 | 抵抗1の電圧 = 2.5 V, 抵抗2の電圧 = 15 V
こたえ : 7.5 V | 抵抗1の電圧 = 15 V, 抵抗2の電圧 = 11 V
こたえ : 11 V |
| 7 | 抵抗1の電圧 = 1.5 V, 抵抗2の電圧 = 15 V
こたえ : 6.5 V | 抵抗1の電圧 = 15 V, 抵抗2の電圧 = 6.5 V
こたえ : 6.5 V |
| 8 | 抵抗1の電圧 = 3 V, 抵抗2の電圧 = 41 V
こたえ : 7 V | 抵抗1の電圧 = 18 V, 抵抗2の電圧 = 3.5 V
こたえ : 3.5 V |
| 9 | 抵抗1の電圧 = 5 V, 抵抗2の電圧 = 21 V
こたえ : 7.5 V | 抵抗1の電圧 = 19 V, 抵抗2の電圧 = 3.5 V
こたえ : 3.5 V |
| 10 | 抵抗1の電圧 = 5 V, 抵抗2の電圧 = 52 V
こたえ : 10 V | 抵抗1の電圧 = 20 V, 抵抗2の電圧 = 7.5 V
こたえ : 7.5 V |