

中2理科 直列回路の電圧 basic 06

もんだい

なまえ： _____

- 1 抵抗1の電圧 = 5 V, 抵抗2の電圧 = 21Vの抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧求めなさい
- 2 抵抗1の電圧 = 3 V, 抵抗2の電圧 = 31Vの抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧求めなさい
- 3 抵抗1の電圧 = 6 V, 抵抗2の電圧 = 11Vの抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧求めなさい
- 4 抵抗1の電圧 = 0.5 V, 抵抗2の電圧 = 16 V抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧求めなさい
- 5 抵抗1の電圧 = 1 V, 抵抗2の電圧 = 115 V抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧求めなさい
- 6 抵抗1の電圧 = 3 V, 抵抗2の電圧 = 61Vの抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧求めなさい
- 7 抵抗1の電圧 = 2.5 V, 抵抗2の電圧 = 17 V抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧求めなさい
- 8 抵抗1の電圧 = 2.5 V, 抵抗2の電圧 = 18.5 V抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧求めなさい
- 9 抵抗1の電圧 = 1.5 V, 抵抗2の電圧 = 12.5 V抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧求めなさい
- 10 抵抗1の電圧 = 1.5 V, 抵抗2の電圧 = 24 V抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧求めなさい

中2理科 直列回路の電圧 basic 06

こたえ

なまえ： _____

- 抵抗1の電圧 = 5 V, 抵抗2の電圧 = 21V の抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧を求めなさい
こたえ : 7 V こたえ : 2.5 V
- 抵抗1の電圧 = 3 V, 抵抗2の電圧 = 31V の抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧を求めなさい
こたえ : 6 V こたえ : 5.5 V
- 抵抗1の電圧 = 6 V, 抵抗2の電圧 = 11V の抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧を求めなさい
こたえ : 7 V こたえ : 8.5 V
- 抵抗1の電圧 = 0.5 V, 抵抗2の電圧 = 14 V の抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧を求めなさい
こたえ : 6.5 V こたえ : 8 V
- 抵抗1の電圧 = 1 V, 抵抗2の電圧 = 115 V の抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧を求めなさい
こたえ : 2.5 V こたえ : 10 V
- 抵抗1の電圧 = 3 V, 抵抗2の電圧 = 61V の抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧を求めなさい
こたえ : 9 V こたえ : 3.5 V
- 抵抗1の電圧 = 2.5 V, 抵抗2の電圧 = 17 V の抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧を求めなさい
こたえ : 4.5 V こたえ : 6.5 V
- 抵抗1の電圧 = 2.5 V, 抵抗2の電圧 = 18.5 V の抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧を求めなさい
こたえ : 3 V こたえ : 5 V
- 抵抗1の電圧 = 1.5 V, 抵抗2の電圧 = 12.5 V の抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧を求めなさい
こたえ : 4 V こたえ : 5 V
- 抵抗1の電圧 = 1.5 V, 抵抗2の電圧 = 24 V の抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧を求めなさい
こたえ : 5.5 V こたえ : 1.5 V