

中2理科 直列回路の電圧 basic 07

もんだい

なまえ： _____

- 1 抵抗1の電圧 = 3 V, 抵抗2の電圧 = 015 V抵抗1の電圧抵抗2の電圧求めな
- 2 抵抗1の電圧 = 3 V, 抵抗2の電圧 = 512 の抵抗1の電圧抵抗2の電圧求めな
- 3 抵抗1の電圧 = 2.5 V, 抵抗2の電圧 = 13 V抵抗1の電圧抵抗2の電圧求めな
- 4 抵抗1の電圧 = 3 V, 抵抗2の電圧 = 113 V抵抗1の電圧抵抗2の電圧求めな
- 5 抵抗1の電圧 = 4 V, 抵抗2の電圧 = 415 の抵抗1の電圧抵抗2の電圧求めな
- 6 抵抗1の電圧 = 1.5 V, 抵抗2の電圧 = 12 V抵抗1の電圧抵抗2の電圧求めな
- 7 抵抗1の電圧 = 3 V, 抵抗2の電圧 = 517 の抵抗1の電圧抵抗2の電圧求めな
- 8 抵抗1の電圧 = 3 V, 抵抗2の電圧 = 213 V抵抗1の電圧抵抗2の電圧求めな
- 9 抵抗1の電圧 = 5 V, 抵抗2の電圧 = 519 の抵抗1の電圧抵抗2の電圧求めな
- 10 抵抗1の電圧 = 6 V, 抵抗2の電圧 = 420 の抵抗1の電圧抵抗2の電圧求めな

中2理科 直列回路の電圧 basic 07

こたえ

なまえ： _____

- 抵抗1の電圧 = 3 V, 抵抗2の電圧 = 0.15 V の抵抗1の電路全体の電圧抵抗2の電圧求めな
こたえ : 3.5 V こたえ : 2.5 V
- 抵抗1の電圧 = 3 V, 抵抗2の電圧 = 5.1 V の抵抗1の電路全体の電圧抵抗2の電圧求めな
こたえ : 8 V こたえ : 4 V
- 抵抗1の電圧 = 2.5 V, 抵抗2の電圧 = 1.3 V の抵抗1の電路全体の電圧抵抗2の電圧求めな
こたえ : 5.5 V こたえ : 5.5 V
- 抵抗1の電圧 = 3 V, 抵抗2の電圧 = 1.9 V の抵抗1の電路全体の電圧抵抗2の電圧求めな
こたえ : 4.5 V こたえ : 3.5 V
- 抵抗1の電圧 = 4 V, 抵抗2の電圧 = 4.1 V の抵抗1の電路全体の電圧抵抗2の電圧求めな
こたえ : 8 V こたえ : 6.5 V
- 抵抗1の電圧 = 1.5 V, 抵抗2の電圧 = 1.6 V の抵抗1の電路全体の電圧抵抗2の電圧求めな
こたえ : 3.5 V こたえ : 4.5 V
- 抵抗1の電圧 = 3 V, 抵抗2の電圧 = 5.1 V の抵抗1の電路全体の電圧抵抗2の電圧求めな
こたえ : 8 V こたえ : 12 V
- 抵抗1の電圧 = 3 V, 抵抗2の電圧 = 2.1 V の抵抗1の電路全体の電圧抵抗2の電圧求めな
こたえ : 5.5 V こたえ : 7.5 V
- 抵抗1の電圧 = 5 V, 抵抗2の電圧 = 5.1 V の抵抗1の電路全体の電圧抵抗2の電圧求めな
こたえ : 10 V こたえ : 6 V
- 抵抗1の電圧 = 6 V, 抵抗2の電圧 = 4.2 V の抵抗1の電路全体の電圧抵抗2の電圧求めな
こたえ : 10 V こたえ : 6.5 V