

中2理科 直列回路の電圧 basic 08

もんだい

なまえ： _____

- 1 抵抗1の電圧 = 2 V, 抵抗2の電圧 = 11V の抵抗1の電圧全体の電圧抵抗2の電圧求めなさい
- 2 抵抗1の電圧 = 5 V, 抵抗2の電圧 = 21V の抵抗1の電圧全体の電圧抵抗2の電圧求めなさい
- 3 抵抗1の電圧 = 2 V, 抵抗2の電圧 = 31V の抵抗1の電圧全体の電圧抵抗2の電圧求めなさい
- 4 抵抗1の電圧 = 2.5 V, 抵抗2の電圧 = 14 V 抵抗1の電圧全体の電圧抵抗2の電圧求めなさい
- 5 抵抗1の電圧 = 6 V, 抵抗2の電圧 = 51V の抵抗1の電圧全体の電圧抵抗2の電圧求めなさい
- 6 抵抗1の電圧 = 6 V, 抵抗2の電圧 = 11V の抵抗1の電圧全体の電圧抵抗2の電圧求めなさい
- 7 抵抗1の電圧 = 5 V, 抵抗2の電圧 = 31V の抵抗1の電圧全体の電圧抵抗2の電圧求めなさい
- 8 抵抗1の電圧 = 5 V, 抵抗2の電圧 = 61V の抵抗1の電圧全体の電圧抵抗2の電圧求めなさい
- 9 抵抗1の電圧 = 6 V, 抵抗2の電圧 = 61V の抵抗1の電圧全体の電圧抵抗2の電圧求めなさい
- 10 抵抗1の電圧 = 2.5 V, 抵抗2の電圧 = 25 V 抵抗1の電圧全体の電圧抵抗2の電圧求めなさい

中2理科 直列回路の電圧 basic 08

こたえ

なまえ： _____

- 1 抵抗1の電圧 = 2 V, 抵抗2の電圧 = 11V の抵抗1の電圧全体の電圧抵抗2の電圧求めなさい
こたえ : 3 V こたえ : 7.5 V
- 2 抵抗1の電圧 = 5 V, 抵抗2の電圧 = 21V の抵抗1の電圧全体の電圧抵抗2の電圧求めなさい
こたえ : 7 V こたえ : 11 V
- 3 抵抗1の電圧 = 2 V, 抵抗2の電圧 = 31V の抵抗1の電圧全体の電圧抵抗2の電圧求めなさい
こたえ : 5 V こたえ : 1.5 V
- 4 抵抗1の電圧 = 2.5 V, 抵抗2の電圧 = 14 V の抵抗1の電圧全体の電圧抵抗2の電圧求めなさい
こたえ : 3.5 V こたえ : 7 V
- 5 抵抗1の電圧 = 6 V, 抵抗2の電圧 = 51V の抵抗1の電圧全体の電圧抵抗2の電圧求めなさい
こたえ : 11 V こたえ : 2 V
- 6 抵抗1の電圧 = 6 V, 抵抗2の電圧 = 11V の抵抗1の電圧全体の電圧抵抗2の電圧求めなさい
こたえ : 7 V こたえ : 6.5 V
- 7 抵抗1の電圧 = 5 V, 抵抗2の電圧 = 31V の抵抗1の電圧全体の電圧抵抗2の電圧求めなさい
こたえ : 8 V こたえ : 6 V
- 8 抵抗1の電圧 = 5 V, 抵抗2の電圧 = 61V の抵抗1の電圧全体の電圧抵抗2の電圧求めなさい
こたえ : 11 V こたえ : 3 V
- 9 抵抗1の電圧 = 6 V, 抵抗2の電圧 = 61V の抵抗1の電圧全体の電圧抵抗2の電圧求めなさい
こたえ : 12 V こたえ : 6 V
- 10 抵抗1の電圧 = 2.5 V, 抵抗2の電圧 = 25 V の抵抗1の電圧全体の電圧抵抗2の電圧求めなさい
こたえ : 7.5 V こたえ : 2 V