

中2理科 直列回路の電圧 basic 09

もんだい

なまえ： _____

- 1 抵抗1の電圧 = 6 V, 抵抗2の電圧 = 215 V抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧を求めなさい
- 2 抵抗1の電圧 = 1.5 V, 抵抗2の電圧 = 12 V抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧を求めなさい
- 3 抵抗1の電圧 = 1.5 V, 抵抗2の電圧 = 10.5 V抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧を求めなさい
- 4 抵抗1の電圧 = 5 V, 抵抗2の電圧 = 013 V抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧を求めなさい
- 5 抵抗1の電圧 = 3 V, 抵抗2の電圧 = 115 V抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧を求めなさい
- 6 抵抗1の電圧 = 2.5 V, 抵抗2の電圧 = 16.5 V抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧を求めなさい
- 7 抵抗1の電圧 = 1.5 V, 抵抗2の電圧 = 16 V抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧を求めなさい
- 8 抵抗1の電圧 = 2 V, 抵抗2の電圧 = 213 V抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧を求めなさい
- 9 抵抗1の電圧 = 4 V, 抵抗2の電圧 = 510 V抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧を求めなさい
- 10 抵抗1の電圧 = 2 V, 抵抗2の電圧 = 120 V抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧を求めなさい

中2理科 直列回路の電圧 basic 09

こたえ

なまえ： _____

- 1 抵抗1の電圧 = 6 V, 抵抗2の電圧 = 215 V抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧を求めな
こたえ： 8.5 V こたえ： 10 V
- 2 抵抗1の電圧 = 1.5 V, 抵抗2の電圧 = 12 V抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧を求めな
こたえ： 2.5 V こたえ： 6 V
- 3 抵抗1の電圧 = 1.5 V, 抵抗2の電圧 = 10.5 V抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧を求めな
こたえ： 2 V こたえ： 9 V
- 4 抵抗1の電圧 = 5 V, 抵抗2の電圧 = 013 V抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧を求めな
こたえ： 5.5 V こたえ： 5 V
- 5 抵抗1の電圧 = 3 V, 抵抗2の電圧 = 115 V抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧を求めな
こたえ： 4.5 V こたえ： 8 V
- 6 抵抗1の電圧 = 2.5 V, 抵抗2の電圧 = 16.5 V抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧を求めな
こたえ： 4 V こたえ： 3.5 V
- 7 抵抗1の電圧 = 1.5 V, 抵抗2の電圧 = 16 V抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧を求めな
こたえ： 7.5 V こたえ： 2.5 V
- 8 抵抗1の電圧 = 2 V, 抵抗2の電圧 = 218 V抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧を求めな
こたえ： 4.5 V こたえ： 11 V
- 9 抵抗1の電圧 = 4 V, 抵抗2の電圧 = 510 V抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧を求めな
こたえ： 9 V こたえ： 5.5 V
- 10 抵抗1の電圧 = 2 V, 抵抗2の電圧 = 120 V抵抗1の電圧回路全体の電圧抵抗2の電圧を求めな
こたえ： 3 V こたえ： 4 V