

中2理科 直列回路の電圧 basic 10

もんだい

なまえ： _____

- 1 抵抗1の電圧 = 2.5 V, 抵抗2の電圧 = 11 V 抵抗1の電圧と電路全体の電圧抵抗2の電圧を求めなさい
- 2 抵抗1の電圧 = 5 V, 抵抗2の電圧 = 6 V 抵抗1の電圧と電路全体の電圧抵抗2の電圧を求めなさい
- 3 抵抗1の電圧 = 4 V, 抵抗2の電圧 = 2 V 抵抗1の電圧と電路全体の電圧抵抗2の電圧を求めなさい
- 4 抵抗1の電圧 = 1 V, 抵抗2の電圧 = 4 V 抵抗1の電圧と電路全体の電圧抵抗2の電圧を求めなさい
- 5 抵抗1の電圧 = 4 V, 抵抗2の電圧 = 2 V 抵抗1の電圧と電路全体の電圧抵抗2の電圧を求めなさい
- 6 抵抗1の電圧 = 3 V, 抵抗2の電圧 = 0 V 抵抗1の電圧と電路全体の電圧抵抗2の電圧を求めなさい
- 7 抵抗1の電圧 = 6 V, 抵抗2の電圧 = 1 V 抵抗1の電圧と電路全体の電圧抵抗2の電圧を求めなさい
- 8 抵抗1の電圧 = 1.5 V, 抵抗2の電圧 = 1 V 抵抗1の電圧と電路全体の電圧抵抗2の電圧を求めなさい
- 9 抵抗1の電圧 = 1 V, 抵抗2の電圧 = 2 V 抵抗1の電圧と電路全体の電圧抵抗2の電圧を求めなさい
- 10 抵抗1の電圧 = 0.5 V, 抵抗2の電圧 = 2 V 抵抗1の電圧と電路全体の電圧抵抗2の電圧を求めなさい

中2理科 直列回路の電圧 basic 10

こたえ

なまえ： _____

- 抵抗1の電圧 = 2.5 V, 抵抗2の電圧 = 11 V の抵抗1の電圧路全体の電圧抵抗2の電圧求めな
こたえ : 3.5 V こたえ : 6 V
- 抵抗1の電圧 = 5 V, 抵抗2の電圧 = 6 V の抵抗1の電圧路全体の電圧抵抗2の電圧求めな
こたえ : 11 V こたえ : 6 V
- 抵抗1の電圧 = 4 V, 抵抗2の電圧 = 21 V の抵抗1の電圧路全体の電圧抵抗2の電圧求めな
こたえ : 6 V こたえ : 6.5 V
- 抵抗1の電圧 = 1 V, 抵抗2の電圧 = 4 V の抵抗1の電圧路全体の電圧抵抗2の電圧求めな
こたえ : 5 V こたえ : 6.5 V
- 抵抗1の電圧 = 4 V, 抵抗2の電圧 = 21 V の抵抗1の電圧路全体の電圧抵抗2の電圧求めな
こたえ : 6 V こたえ : 6 V
- 抵抗1の電圧 = 3 V, 抵抗2の電圧 = 015 V の抵抗1の電圧路全体の電圧抵抗2の電圧求めな
こたえ : 3.5 V こたえ : 3.5 V
- 抵抗1の電圧 = 6 V, 抵抗2の電圧 = 115 V の抵抗1の電圧路全体の電圧抵抗2の電圧求めな
こたえ : 7.5 V こたえ : 3.5 V
- 抵抗1の電圧 = 1.5 V, 抵抗2の電圧 = 18 V の抵抗1の電圧路全体の電圧抵抗2の電圧求めな
こたえ : 2.5 V こたえ : 7 V
- 抵抗1の電圧 = 1 V, 抵抗2の電圧 = 219 V の抵抗1の電圧路全体の電圧抵抗2の電圧求めな
こたえ : 3.5 V こたえ : 6 V
- 抵抗1の電圧 = 0.5 V, 抵抗2の電圧 = 24 V の抵抗1の電圧路全体の電圧抵抗2の電圧求めな
こたえ : 4.5 V こたえ : 6 V