

中2理科 オームの法則 basic 04

もんだい

なまえ： _____

- 1 電流 $I = 0.2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 10 \text{ } \Omega$ のとき、電圧 V (V) を求め、抵抗 $R = 20 \text{ } \Omega$ のとき、電流 I (A) を求めよ。
- 2 電流 $I = 0.8 \text{ A}$, 抵抗 $R = 2 \text{ } \Omega$ のとき、電圧 V (V) を求め、抵抗 $R = 50 \text{ } \Omega$ のとき、電流 I (A) を求めよ。
- 3 電流 $I = 0.2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 10 \text{ } \Omega$ のとき、電圧 V (V) を求め、抵抗 $R = 10 \text{ } \Omega$ のとき、電流 I (A) を求めよ。
- 4 電流 $I = 0.1 \text{ A}$, 抵抗 $R = 4 \text{ } \Omega$ のとき、電圧 V (V) を求め、抵抗 $R = 50 \text{ } \Omega$ のとき、電流 I (A) を求めよ。
- 5 電流 $I = 0.4 \text{ A}$, 抵抗 $R = 2 \text{ } \Omega$ のとき、電圧 V (V) を求め、抵抗 $R = 10 \text{ } \Omega$ のとき、電流 I (A) を求めよ。
- 6 電流 $I = 0.8 \text{ A}$, 抵抗 $R = 4 \text{ } \Omega$ のとき、電圧 V (V) を求め、抵抗 $R = 10 \text{ } \Omega$ のとき、電流 I (A) を求めよ。
- 7 電流 $I = 2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 5 \text{ } \Omega$ のとき、電圧 V (V) を求め、抵抗 $R = 5 \text{ } \Omega$ のとき、電流 I (A) を求めよ。
- 8 電流 $I = 0.8 \text{ A}$, 抵抗 $R = 5 \text{ } \Omega$ のとき、電圧 V (V) を求め、抵抗 $R = 10 \text{ } \Omega$ のとき、電流 I (A) を求めよ。
- 9 電流 $I = 1 \text{ A}$, 抵抗 $R = 5 \text{ } \Omega$ のとき、電圧 V (V) を求め、抵抗 $R = 5 \text{ } \Omega$ のとき、電流 I (A) を求めよ。
- 10 電流 $I = 0.25 \text{ A}$, 抵抗 $R = 40 \text{ } \Omega$ のとき、電圧 V (V) を求め、抵抗 $R = 20 \text{ } \Omega$ のとき、電流 I (A) を求めよ。

中2理科 オームの法則 basic 04

こたえ

なまえ： _____

- 1 電流 $I = 0.2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 10 \Omega$ のとき、電圧 $V = 2 \text{ V}$ を求めなさい。
こたえ: 2 V
- 2 電流 $I = 0.2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 10 \Omega$ のとき、電圧 $V = 2 \text{ V}$ を求めなさい。
こたえ: 2 V
- 3 電流 $I = 0.2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 10 \Omega$ のとき、電圧 $V = 2 \text{ V}$ を求めなさい。
こたえ: 2 V
- 4 電流 $I = 0.1 \text{ A}$, 抵抗 $R = 4 \Omega$ のとき、電圧 $V = 0.4 \text{ V}$ を求めなさい。
こたえ: 0.4 V
- 5 電流 $I = 0.4 \text{ A}$, 抵抗 $R = 2 \Omega$ のとき、電圧 $V = 0.8 \text{ V}$ を求めなさい。
こたえ: 0.8 V
- 6 電流 $I = 0.8 \text{ A}$, 抵抗 $R = 4 \Omega$ のとき、電圧 $V = 3.2 \text{ V}$ を求めなさい。
こたえ: 3.2 V
- 7 電流 $I = 2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 5 \Omega$ のとき、電圧 $V = 10 \text{ V}$ を求めなさい。
こたえ: 10 V
- 8 電流 $I = 0.8 \text{ A}$, 抵抗 $R = 5 \Omega$ のとき、電圧 $V = 4 \text{ V}$ を求めなさい。
こたえ: 4 V
- 9 電流 $I = 1 \text{ A}$, 抵抗 $R = 5 \Omega$ のとき、電圧 $V = 5 \text{ V}$ を求めなさい。
こたえ: 5 V
- 10 電流 $I = 0.25 \text{ A}$, 抵抗 $R = 40 \Omega$ のとき、電圧 $V = 10 \text{ V}$ を求めなさい。
こたえ: 10 V