

中2理科 オームの法則 basic 06

もんだい

なまえ： _____

- 1 電流 $I = 1.5 \text{ A}$, 抵抗 $R = 2 \text{ } \Omega$ のとき、1 電圧 V を求め、抵抗 $R = 40 \text{ } \Omega$ のとき、電流 I を求めよ。
- 2 電流 $I = 0.2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 20 \text{ } \Omega$ のとき、2 電圧 V を求め、抵抗 $R = 25 \text{ } \Omega$ のとき、電流 I を求めよ。
- 3 電流 $I = 1.5 \text{ A}$, 抵抗 $R = 40 \text{ } \Omega$ のとき、3 電圧 V を求め、抵抗 $R = 10 \text{ } \Omega$ のとき、電流 I を求めよ。
- 4 電流 $I = 1 \text{ A}$, 抵抗 $R = 40 \text{ } \Omega$ のとき、4 電圧 V を求め、抵抗 $R = 4 \text{ } \Omega$ のとき、電流 I を求めよ。
- 5 電流 $I = 2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 4 \text{ } \Omega$ のとき、5 電圧 V を求め、抵抗 $R = 10 \text{ } \Omega$ のとき、電流 I を求めよ。
- 6 電流 $I = 0.8 \text{ A}$, 抵抗 $R = 25 \text{ } \Omega$ のとき、6 電圧 V を求め、抵抗 $R = 20 \text{ } \Omega$ のとき、電流 I を求めよ。
- 7 電流 $I = 0.2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 4 \text{ } \Omega$ のとき、7 電圧 V を求め、抵抗 $R = 20 \text{ } \Omega$ のとき、電流 I を求めよ。
- 8 電流 $I = 0.8 \text{ A}$, 抵抗 $R = 40 \text{ } \Omega$ のとき、8 電圧 V を求め、抵抗 $R = 10 \text{ } \Omega$ のとき、電流 I を求めよ。
- 9 電流 $I = 0.25 \text{ A}$, 抵抗 $R = 10 \text{ } \Omega$ のとき、9 電圧 V を求め、抵抗 $R = 20 \text{ } \Omega$ のとき、電流 I を求めよ。
- 10 電流 $I = 2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 25 \text{ } \Omega$ のとき、10 電圧 V を求め、抵抗 $R = 20 \text{ } \Omega$ のとき、電流 I を求めよ。

中2理科 オームの法則 basic 06

こたえ

なまえ： _____

- 1 電流 $I = 1.5 \text{ A}$, 抵抗 $R = 2 \text{ } \Omega$ のとき、1 電圧電流 (V) を求め抵抗 $R = 40 \text{ } \Omega$ のとき、
こたえ: 3 V こたえ: 60 V
- 2 電流 $I = 0.2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 20 \text{ } \Omega$ のとき、2 電圧電流 (V) を求め抵抗 $R = 25 \text{ } \Omega$ のとき、
こたえ: 4 V こたえ: 2.5 V
- 3 電流 $I = 1.5 \text{ A}$, 抵抗 $R = 40 \text{ } \Omega$ のとき、3 電圧電流 (V) を求め抵抗 $R = 10 \text{ } \Omega$ のとき、
こたえ: 60 V こたえ: 1 V
- 4 電流 $I = 1 \text{ A}$, 抵抗 $R = 40 \text{ } \Omega$ のとき、4 電圧電流 (V) を求め抵抗 $R = 4 \text{ } \Omega$ のとき、
こたえ: 40 V こたえ: 1.6 V
- 5 電流 $I = 2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 4 \text{ } \Omega$ のとき、5 電圧電流 (V) を求め抵抗 $R = 10 \text{ } \Omega$ のとき、
こたえ: 8 V こたえ: 1 V
- 6 電流 $I = 0.8 \text{ A}$, 抵抗 $R = 25 \text{ } \Omega$ のとき、6 電圧電流 (V) を求め抵抗 $R = 20 \text{ } \Omega$ のとき、
こたえ: 20 V こたえ: 8 V
- 7 電流 $I = 0.2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 4 \text{ } \Omega$ のとき、7 電圧電流 (V) を求め抵抗 $R = 20 \text{ } \Omega$ のとき、
こたえ: 0.8 V こたえ: 16 V
- 8 電流 $I = 0.8 \text{ A}$, 抵抗 $R = 40 \text{ } \Omega$ のとき、8 電圧電流 (V) を求め抵抗 $R = 10 \text{ } \Omega$ のとき、
こたえ: 32 V こたえ: 5 V
- 9 電流 $I = 0.25 \text{ A}$, 抵抗 $R = 10 \text{ } \Omega$ のとき、9 電圧電流 (V) を求め抵抗 $R = 20 \text{ } \Omega$ のとき、
こたえ: 2.5 V こたえ: 16 V
- 10 電流 $I = 2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 25 \text{ } \Omega$ のとき、10 電圧電流 (V) を求め抵抗 $R = 20 \text{ } \Omega$ のとき、
こたえ: 50 V こたえ: 16 V