

中2理科 オームの法則 basic 08

もんだい

なまえ： _____

- 1 電流 $I = 1.5 \text{ A}$, 抵抗 $R = 2 \Omega$ のとき、電圧 V を求めなさい。
- 2 電流 $I = 0.2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 25 \Omega$ のとき、電圧 V を求めなさい。
- 3 電流 $I = 1 \text{ A}$, 抵抗 $R = 20 \Omega$ のとき、電圧 V を求めなさい。
- 4 電流 $I = 2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 5 \Omega$ のとき、電圧 V を求めなさい。
- 5 電流 $I = 2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 4 \Omega$ のとき、電圧 V を求めなさい。
- 6 電流 $I = 1 \text{ A}$, 抵抗 $R = 25 \Omega$ のとき、電圧 V を求めなさい。
- 7 電流 $I = 1 \text{ A}$, 抵抗 $R = 40 \Omega$ のとき、電圧 V を求めなさい。
- 8 電流 $I = 2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 25 \Omega$ のとき、電圧 V を求めなさい。
- 9 電流 $I = 0.25 \text{ A}$, 抵抗 $R = 25 \Omega$ のとき、電圧 V を求めなさい。
- 10 電流 $I = 0.1 \text{ A}$, 抵抗 $R = 10 \Omega$ のとき、電圧 V を求めなさい。

中2理科 オームの法則 basic 08

こたえ

なまえ： _____

- [illegible]