

中2理科 オームの法則 basic 09

もんだい

なまえ： _____

- 電流 $I = 0.1 \text{ A}$, 抵抗 $R = 5 \Omega$ のとき、1 電圧電流 (V) を求め抵抗 $R = 2 \Omega$ のとき、電圧電流 (A) を求めよ。
- 電流 $I = 0.2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 20 \Omega$ のとき、2 電圧電流 (V) を求め抵抗 $R = 2 \Omega$ のとき、電圧電流 (A) を求めよ。
- 電流 $I = 1 \text{ A}$, 抵抗 $R = 10 \Omega$ のとき、1 電圧電流 (V) を求め抵抗 $R = 25 \Omega$ のとき、電圧電流 (A) を求めよ。
- 電流 $I = 0.1 \text{ A}$, 抵抗 $R = 40 \Omega$ のとき、4 電圧電流 (V) を求め抵抗 $R = 20 \Omega$ のとき、電圧電流 (A) を求めよ。
- 電流 $I = 0.2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 10 \Omega$ のとき、5 電圧電流 (V) を求め抵抗 $R = 5 \Omega$ のとき、電圧電流 (A) を求めよ。
- 電流 $I = 2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 2 \Omega$ のとき、電圧電流 (M) を求め抵抗 $R = 4 \Omega$ のとき、電圧電流 (A) を求めよ。
- 電流 $I = 1.5 \text{ A}$, 抵抗 $R = 40 \Omega$ のとき、7 電圧電流 (V) を求め抵抗 $R = ? \Omega$ のとき、電圧電流 (A) を求めよ。
- 電流 $I = 0.25 \text{ A}$, 抵抗 $R = 2 \Omega$ のとき、8 電圧電流 (V) を求め抵抗 $R = 25 \Omega$ のとき、電圧電流 (A) を求めよ。
- 電流 $I = 1.5 \text{ A}$, 抵抗 $R = 10 \Omega$ のとき、9 電圧電流 (V) を求め抵抗 $R = 5 \Omega$ のとき、電圧電流 (A) を求めよ。
- 電流 $I = 0.2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 2 \Omega$ のとき、2 電圧電流 (V) を求め抵抗 $R = 2 \Omega$ のとき、電圧電流 (A) を求めよ。

中2理科 オームの法則 basic 09

こたえ

なまえ： _____

- 1 電流 $I = 0.1 \text{ A}$, 抵抗 $R = 5 \text{ } \Omega$ のとき、1 電圧電流 (V) 1 を求め抵抗 $R = 2 \text{ } \Omega$ のとき、電圧
こたえ: 0.5 V こたえ: 2 V
- 2 電流 $I = 0.2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 20 \text{ } \Omega$ のとき、2 電圧電流 (V) 2 を求め抵抗 $R = 2 \text{ } \Omega$ のとき、
こたえ: 4 V こたえ: 0.5 V
- 3 電流 $I = 1 \text{ A}$, 抵抗 $R = 10 \text{ } \Omega$ のとき、1 電圧電流 (V) 0 を求め抵抗 $R = 25 \text{ } \Omega$ のとき、
こたえ: 10 V こたえ: 20 V
- 4 電流 $I = 0.1 \text{ A}$, 抵抗 $R = 40 \text{ } \Omega$ のとき、4 電圧電流 (V) 0.4 を求め抵抗 $R = 20 \text{ } \Omega$ のとき、
こたえ: 4 V こたえ: 8 V
- 5 電流 $I = 0.2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 10 \text{ } \Omega$ のとき、5 電圧電流 (V) 0.8 を求め抵抗 $R = 5 \text{ } \Omega$ のとき、電
こたえ: 2 V こたえ: 4 V
- 6 電流 $I = 2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 2 \text{ } \Omega$ のとき、電圧電流 (V) 2 を求め抵抗 $R = 4 \text{ } \Omega$ のとき、
こたえ: 4 V こたえ: 1 V
- 7 電流 $I = 1.5 \text{ A}$, 抵抗 $R = 40 \text{ } \Omega$ のとき、7 電圧電流 (V) 1 A を求め抵抗 $R = 2 \text{ } \Omega$ のとき、電圧
こたえ: 60 V こたえ: 2 V
- 8 電流 $I = 0.25 \text{ A}$, 抵抗 $R = 2 \text{ } \Omega$ のとき、8 電圧電流 (V) 1 A を求め抵抗 $R = 25 \text{ } \Omega$ のとき、電
こたえ: 0.5 V こたえ: 25 V
- 9 電流 $I = 1.5 \text{ A}$, 抵抗 $R = 10 \text{ } \Omega$ のとき、9 電圧電流 (V) 0.2 を求め抵抗 $R = 5 \text{ } \Omega$ のとき、
こたえ: 15 V こたえ: 1.25 V
- 10 電流 $I = 0.2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 2 \text{ } \Omega$ のとき、2 電圧電流 (V) 1 を求め抵抗 $R = 2 \text{ } \Omega$ のとき、電圧
こたえ: 0.4 V こたえ: 2 V