

中2理科 オームの法則 basic 10

もんだい

なまえ： _____

- 1 電流 $I = 0.2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 10 \Omega$ のとき、1 電圧 V (V) を求め、抵抗 R が 20Ω のとき、電流 I (A) を求めよ。
- 2 電流 $I = 0.25 \text{ A}$, 抵抗 $R = 50 \Omega$ のとき、2 電圧 V (V) を求め、抵抗 R が 10Ω のとき、電流 I (A) を求めよ。
- 3 電流 $I = 0.25 \text{ A}$, 抵抗 $R = 10 \Omega$ のとき、3 電圧 V (V) を求め、抵抗 R が 20Ω のとき、電流 I (A) を求めよ。
- 4 電流 $I = 0.2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 40 \Omega$ のとき、4 電圧 V (V) を求め、抵抗 R が 20Ω のとき、電流 I (A) を求めよ。
- 5 電流 $I = 0.4 \text{ A}$, 抵抗 $R = 4 \Omega$ のとき、5 電圧 V (V) を求め、抵抗 R が 5Ω のとき、電流 I (A) を求めよ。
- 6 電流 $I = 0.2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 25 \Omega$ のとき、6 電圧 V (V) を求め、抵抗 R が 10Ω のとき、電流 I (A) を求めよ。
- 7 電流 $I = 0.4 \text{ A}$, 抵抗 $R = 25 \Omega$ のとき、7 電圧 V (V) を求め、抵抗 R が 50Ω のとき、電流 I (A) を求めよ。
- 8 電流 $I = 0.5 \text{ A}$, 抵抗 $R = 2 \Omega$ のとき、8 電圧 V (V) を求め、抵抗 R が 25Ω のとき、電流 I (A) を求めよ。
- 9 電流 $I = 0.25 \text{ A}$, 抵抗 $R = 2 \Omega$ のとき、9 電圧 V (V) を求め、抵抗 R が 20Ω のとき、電流 I (A) を求めよ。
- 10 電流 $I = 1.5 \text{ A}$, 抵抗 $R = 5 \Omega$ のとき、10 電圧 V (V) を求め、抵抗 R が 2.5Ω のとき、電流 I (A) を求めよ。

中2理科 オームの法則 basic 10

こたえ

なまえ： _____

- 1 電流 $I = 0.2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 10 \text{ } \Omega$ のとき、1 電圧 V を求め抵抗 R が $20 \text{ } \Omega$ のとき、
こたえ: 2 V こたえ: 16 V
- 2 電流 $I = 0.25 \text{ A}$, 抵抗 $R = 50 \text{ } \Omega$ のとき、2 電流 I を求め抵抗 R が $4 \text{ } \Omega$ のとき、電
こたえ: 12.5 V こたえ: 6 V
- 3 電流 $I = 0.25 \text{ A}$, 抵抗 $R = 10 \text{ } \Omega$ のとき、3 電流 I を求め抵抗 R が $10 \text{ } \Omega$ のとき、電
こたえ: 2.5 V こたえ: 20 V
- 4 電流 $I = 0.2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 40 \text{ } \Omega$ のとき、4 電流 I を求め抵抗 R が $20 \text{ } \Omega$ のとき、
こたえ: 8 V こたえ: 16 V
- 5 電流 $I = 0.4 \text{ A}$, 抵抗 $R = 4 \text{ } \Omega$ のとき、5 電流 I を求め抵抗 R が $5 \text{ } \Omega$ のとき、電
こたえ: 1.6 V こたえ: 2 V
- 6 電流 $I = 0.2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 25 \text{ } \Omega$ のとき、6 電流 I を求め抵抗 R が $10 \text{ } \Omega$ のとき、電
こたえ: 5 V こたえ: 10 V
- 7 電流 $I = 0.4 \text{ A}$, 抵抗 $R = 25 \text{ } \Omega$ のとき、7 電流 I を求め抵抗 R が $50 \text{ } \Omega$ のとき、
こたえ: 10 V こたえ: 75 V
- 8 電流 $I = 0.5 \text{ A}$, 抵抗 $R = 2 \text{ } \Omega$ のとき、8 電流 I を求め抵抗 R が $25 \text{ } \Omega$ のとき、
こたえ: 1 V こたえ: 5 V
- 9 電流 $I = 0.25 \text{ A}$, 抵抗 $R = 2 \text{ } \Omega$ のとき、9 電流 I を求め抵抗 R が $20 \text{ } \Omega$ のとき、
こたえ: 0.5 V こたえ: 8 V
- 10 電流 $I = 1.5 \text{ A}$, 抵抗 $R = 5 \text{ } \Omega$ のとき、10 電流 I を求め抵抗 R が $25 \text{ } \Omega$ のとき、電
こたえ: 7.5 V こたえ: 25 V