

中2理科 オームの法則 reverse-current 04

もんだい

なまえ： _____

- 1 電圧 $V = 2.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 10 \text{ } \Omega$ のとき1 電流 $I(\text{A})$ を求め抵抗 $R = 20 \text{ } \Omega$ のとき、電圧 $V(\text{V})$ を求めよ。
- 2 電圧 $V = 1.6 \text{ V}$, 抵抗 $R = 2 \text{ } \Omega$ のとき12 電流 $I(\text{A})$ を求め抵抗 $R = 50 \text{ } \Omega$ のとき、電圧 $V(\text{V})$ を求めよ。
- 3 電圧 $V = 2.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 10 \text{ } \Omega$ のとき3 電流 $I(\text{A})$ を求め抵抗 $R = 10 \text{ } \Omega$ のとき、電圧 $V(\text{V})$ を求めよ。
- 4 電圧 $V = 0.4 \text{ V}$, 抵抗 $R = 4 \text{ } \Omega$ のとき14 電流 $I(\text{A})$ を求め抵抗 $R = 50 \text{ } \Omega$ のとき、電圧 $V(\text{V})$ を求めよ。
- 5 電圧 $V = 0.8 \text{ V}$, 抵抗 $R = 2 \text{ } \Omega$ のとき15 電流 $I(\text{A})$ を求め抵抗 $R = 10 \text{ } \Omega$ のとき、電圧 $V(\text{V})$ を求めよ。
- 6 電圧 $V = 3.2 \text{ V}$, 抵抗 $R = 4 \text{ } \Omega$ のとき16 電流 $I(\text{A})$ を求め抵抗 $R = 10 \text{ } \Omega$ のとき、電圧 $V(\text{V})$ を求めよ。
- 7 電圧 $V = 10 \text{ V}$, 抵抗 $R = 5 \text{ } \Omega$ のとき1 電流 $I(\text{A})$ を求め抵抗 $R = 5 \text{ } \Omega$ のとき、電圧 $V(\text{V})$ を求めよ。
- 8 電圧 $V = 4.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 5 \text{ } \Omega$ のとき18 電流 $I(\text{A})$ を求め抵抗 $R = 10 \text{ } \Omega$ のとき、電圧 $V(\text{V})$ を求めよ。
- 9 電圧 $V = 5 \text{ V}$, 抵抗 $R = 5 \text{ } \Omega$ のとき、電流 $I(\text{A})$ を求め抵抗 $R = 5 \text{ } \Omega$ のとき、電圧 $V(\text{V})$ を求めよ。
- 10 電圧 $V = 10.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 40 \text{ } \Omega$ のとき、電流 $I(\text{A})$ を求め抵抗 $R = 2 \text{ } \Omega$ のとき、電圧 $V(\text{V})$ を求めよ。

中2理科 オームの法則 reverse-current 04

こたえ

なまえ： _____

- 1 電圧 $V = 2.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 10 \text{ } \Omega$ のとき1 電流 $I(\text{A})$ を求め抵抗 $R = 20 \text{ } \Omega$ のとき、
こたえ： 0.2 A こたえ： 2 A
- 2 電圧 $V = 1.6 \text{ V}$, 抵抗 $R = 2 \text{ } \Omega$ のとき12電流 $I(\text{A})$ を求め抵抗 $R = 50 \text{ } \Omega$ のとき
こたえ： 0.8 A こたえ： 0.8 A
- 3 電圧 $V = 2.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 10 \text{ } \Omega$ のとき3 電流 $I(\text{A})$ を求め抵抗 $R = 10 \text{ } \Omega$ のとき、
こたえ： 0.2 A こたえ： 0.25 A
- 4 電圧 $V = 0.4 \text{ V}$, 抵抗 $R = 4 \text{ } \Omega$ のとき14電流 $I(\text{A})$ を求め抵抗 $R = 50 \text{ } \Omega$ のとき
こたえ： 0.1 A こたえ： 1.5 A
- 5 電圧 $V = 0.8 \text{ V}$, 抵抗 $R = 2 \text{ } \Omega$ のとき15電流 $I(\text{A})$ を求め抵抗 $R = 10 \text{ } \Omega$ のとき、
こたえ： 0.4 A こたえ： 0.1 A
- 6 電圧 $V = 3.2 \text{ V}$, 抵抗 $R = 4 \text{ } \Omega$ のとき16電流 $I(\text{A})$ を求め抵抗 $R = 10 \text{ } \Omega$ のとき、
こたえ： 0.8 A こたえ： 0.8 A
- 7 電圧 $V = 10 \text{ V}$, 抵抗 $R = 5 \text{ } \Omega$ のとき1電流 $I(\text{A})$ を求め抵抗 $R = 5 \text{ } \Omega$ のとき、
こたえ： 2 A こたえ： 0.8 A
- 8 電圧 $V = 4.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 5 \text{ } \Omega$ のとき18電流 $I(\text{A})$ を求め抵抗 $R = 10 \text{ } \Omega$ のとき、
こたえ： 0.8 A こたえ： 1 A
- 9 電圧 $V = 5 \text{ V}$, 抵抗 $R = 5 \text{ } \Omega$ のとき、電流 $I(\text{A})$ を求め抵抗 $R = 5 \text{ } \Omega$ のとき、
こたえ： 1 A こたえ： 0.2 A
- 10 電圧 $V = 10.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 40 \text{ } \Omega$ のとき、電流 $I(\text{A})$ を求め抵抗 $R = 2 \text{ } \Omega$ のとき、
こたえ： 0.25 A こたえ： 1.5 A