

中2理科 オームの法則 reverse-current 06

もんだい

なまえ： _____

- 1 電圧 $V = 3.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 2 \Omega$ のとき11電圧 $V(\text{V})$ を求め抵抗 $R = 40 \Omega$ のとき
- 2 電圧 $V = 4.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 20 \Omega$ のとき2 電流 $I(\text{A})$ を求め抵抗 $R = 25 \Omega$ のとき、
- 3 電圧 $V = 60.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 40 \Omega$ のとき、電流 $I(\text{A})$ を求め抵抗 $R = 10 \Omega$ のとき、
- 4 電圧 $V = 40 \text{ V}$, 抵抗 $R = 40 \Omega$ のとき4 電圧 $V(\text{V})$ を求め抵抗 $R = 4 \Omega$ のとき、
- 5 電圧 $V = 8 \text{ V}$, 抵抗 $R = 4 \Omega$ のとき、電流 $I(\text{A})$ を求め抵抗 $R = 10 \Omega$ のとき、
- 6 電圧 $V = 20.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 25 \Omega$ のとき、電流 $I(\text{A})$ を求め抵抗 $R = 20 \Omega$ のとき、
- 7 電圧 $V = 0.8 \text{ V}$, 抵抗 $R = 4 \Omega$ のとき17電圧 $V(\text{V})$ を求め抵抗 $R = 20 \Omega$ のとき
- 8 電圧 $V = 32.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 40 \Omega$ のとき、電流 $I(\text{A})$ を求め抵抗 $R = 10 \Omega$ のとき、
- 9 電圧 $V = 2.5 \text{ V}$, 抵抗 $R = 10 \Omega$ のとき9 電流 $I(\text{A})$ を求め抵抗 $R = 20 \Omega$ のとき
- 10 電圧 $V = 50 \text{ V}$, 抵抗 $R = 25 \Omega$ のとき0 電圧 $V(\text{V})$ を求め抵抗 $R = 20 \Omega$ のとき

中2理科 オームの法則 reverse-current 06

こたえ

なまえ： _____

- 1 電圧 $V = 3.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 2 \text{ } \Omega$ のとき11電圧 $V(\text{V})$ を求め抵抗 $R = 40 \text{ } \Omega$ のとき
こたえ： 1.5 A こたえ： 1.5 A
- 2 電圧 $V = 4.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 20 \text{ } \Omega$ のとき2 電圧 $V(\text{V})$ を求め抵抗 $R = 25 \text{ } \Omega$ のとき、
こたえ： 0.2 A こたえ： 0.1 A
- 3 電圧 $V = 60.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 40 \text{ } \Omega$ のとき、電流 $I(\text{A})$ を求め抵抗 $R = 10 \text{ } \Omega$ のとき、
こたえ： 1.5 A こたえ： 0.1 A
- 4 電圧 $V = 40 \text{ V}$, 抵抗 $R = 40 \text{ } \Omega$ のとき4 電圧 $V(\text{V})$ を求め抵抗 $R = 4 \text{ } \Omega$ のとき、
こたえ： 1 A こたえ： 0.4 A
- 5 電圧 $V = 8 \text{ V}$, 抵抗 $R = 4 \text{ } \Omega$ のとき、電流 $I(\text{A})$ を求め抵抗 $R = 10 \text{ } \Omega$ のとき、
こたえ： 2 A こたえ： 0.1 A
- 6 電圧 $V = 20.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 25 \text{ } \Omega$ のとき、電流 $I(\text{A})$ を求め抵抗 $R = 20 \text{ } \Omega$ のとき、
こたえ： 0.8 A こたえ： 0.4 A
- 7 電圧 $V = 0.8 \text{ V}$, 抵抗 $R = 4 \text{ } \Omega$ のとき17電圧 $V(\text{V})$ を求め抵抗 $R = 20 \text{ } \Omega$ のとき
こたえ： 0.2 A こたえ： 0.8 A
- 8 電圧 $V = 32.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 40 \text{ } \Omega$ のとき、電流 $I(\text{A})$ を求め抵抗 $R = 10 \text{ } \Omega$ のとき、
こたえ： 0.8 A こたえ： 0.5 A
- 9 電圧 $V = 2.5 \text{ V}$, 抵抗 $R = 10 \text{ } \Omega$ のとき9 電圧 $V(\text{V})$ を求め抵抗 $R = 20 \text{ } \Omega$ のとき
こたえ： 0.25 A こたえ： 0.8 A
- 10 電圧 $V = 50 \text{ V}$, 抵抗 $R = 25 \text{ } \Omega$ のとき0 電圧 $V(\text{V})$ を求め抵抗 $R = 20 \text{ } \Omega$ のとき
こたえ： 2 A こたえ： 0.8 A