

中2理科 オームの法則 reverse-current 07

もんだい

なまえ： _____

- 1 電圧 $V = 40 \text{ V}$, 抵抗 $R = 20 \Omega$ のとき1 電流 $I(\text{A})$ 6を求め抵抗 $R = 40 \Omega$ のとき
- 2 電圧 $V = 10.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 50 \Omega$ のとき、電流 $I(\text{A})$ を求め抵抗 $R = 10 \Omega$ のとき、
- 3 電圧 $V = 1.25 \text{ V}$, 抵抗 $R = 5 \Omega$ のとき3 電流 $I(\text{A})$ 2 を求め抵抗 $R = 2 \Omega$ のとき、電
- 4 電圧 $V = 2.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 10 \Omega$ のとき4 電流 $I(\text{A})$ 1. を求め抵抗 $R = 2 \Omega$ のとき、電
- 5 電圧 $V = 40.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 50 \Omega$ のとき、電流 $I(\text{A})$ 0. を求め抵抗 $R = 25 \Omega$ のとき
- 6 電圧 $V = 8.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 40 \Omega$ のとき6 電流 $I(\text{A})$ 4を求め抵抗 $R = 40 \Omega$ のとき、
- 7 電圧 $V = 0.5 \text{ V}$, 抵抗 $R = 5 \Omega$ のとき17電流 $I(\text{A})$ 10を求め抵抗 $R = 50 \Omega$ のとき
- 8 電圧 $V = 10.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 40 \Omega$ のとき、電流 $I(\text{A})$ 0. を求め抵抗 $R = 20 \Omega$ のとき
- 9 電圧 $V = 6.25 \text{ V}$, 抵抗 $R = 25 \Omega$ のとき、電流 $I(\text{A})$ 0を求め抵抗 $R = 2 \Omega$ のとき、電
- 10 電圧 $V = 30.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 20 \Omega$ のとき、電流 $I(\text{A})$ 0を求め抵抗 $R = 2 \Omega$ のとき、電

中2理科 オームの法則 reverse-current 07

こたえ

なまえ： _____

- 1 電圧 $V = 40 \text{ V}$, 抵抗 $R = 20 \Omega$ のとき1 電圧 $V(\text{A})6$ を求め抵抗 $R = 40 \Omega$ のとき
こたえ： 2 A こたえ： 1.5 A
- 2 電圧 $V = 10.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 50 \Omega$ のとき、電流 $I(\text{A})$ を求め抵抗 $R = 10 \Omega$ のとき、
こたえ： 0.2 A こたえ： 1 A
- 3 電圧 $V = 1.25 \text{ V}$, 抵抗 $R = 5 \Omega$ のとき3 電流 $I(\text{A})2$ を求め抵抗 $R = 2 \Omega$ のとき、電
こたえ： 0.25 A こたえ： 1 A
- 4 電圧 $V = 2.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 10 \Omega$ のとき4 電流 $I(\text{A})1$ を求め抵抗 $R = 2 \Omega$ のとき、
こたえ： 0.2 A こたえ： 0.5 A
- 5 電圧 $V = 40.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 50 \Omega$ のとき、電流 $I(\text{A})$ を求め抵抗 $R = 25 \Omega$ のとき
こたえ： 0.8 A こたえ： 0.4 A
- 6 電圧 $V = 8.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 40 \Omega$ のとき6 電流 $I(\text{A})4$ を求め抵抗 $R = 40 \Omega$ のとき、
こたえ： 0.2 A こたえ： 1 A
- 7 電圧 $V = 0.5 \text{ V}$, 抵抗 $R = 5 \Omega$ のとき17電圧 $V(\text{A})$ を求め抵抗 $R = 50 \Omega$ のとき
こたえ： 0.1 A こたえ： 0.2 A
- 8 電圧 $V = 10.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 40 \Omega$ のとき、電流 $I(\text{A})$ を求め抵抗 $R = 20 \Omega$ のとき
こたえ： 0.25 A こたえ： 0.5 A
- 9 電圧 $V = 6.25 \text{ V}$, 抵抗 $R = 25 \Omega$ のとき、電流 $I(\text{A})0$ を求め抵抗 $R = 2 \Omega$ のとき、
こたえ： 0.25 A こたえ： 0.5 A
- 10 電圧 $V = 30.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 20 \Omega$ のとき、電流 $I(\text{A})0$ を求め抵抗 $R = 2 \Omega$ のとき、
こたえ： 1.5 A こたえ： 0.5 A