

中2理科 オームの法則 reverse-current 08

もんだい

なまえ： _____

- 1 電圧 $V = 3.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 2 \text{ } \Omega$ のとき1 電圧 $V(\text{V})$ を求め、抵抗 $R = 10 \text{ } \Omega$ のとき、電流 $I(\text{A})$ を求めよ。
- 2 電圧 $V = 5.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 25 \text{ } \Omega$ のとき2 電流 $I(\text{A})$ を求め、抵抗 $R = 5.0 \text{ } \Omega$ のとき、電圧 $V(\text{V})$ を求めよ。
- 3 電圧 $V = 20 \text{ V}$, 抵抗 $R = 20 \text{ } \Omega$ のとき3 電流 $I(\text{A})$ を求め、抵抗 $R = 20 \text{ } \Omega$ のとき、電圧 $V(\text{V})$ を求めよ。
- 4 電圧 $V = 10 \text{ V}$, 抵抗 $R = 5 \text{ } \Omega$ のとき4 電圧 $V(\text{V})$ を求め、抵抗 $R = 2 \text{ } \Omega$ のとき、電流 $I(\text{A})$ を求めよ。
- 5 電圧 $V = 8 \text{ V}$, 抵抗 $R = 4 \text{ } \Omega$ のとき、電流 $I(\text{A})$ を求め、抵抗 $R = 40 \text{ } \Omega$ のとき、電圧 $V(\text{V})$ を求めよ。
- 6 電圧 $V = 25 \text{ V}$, 抵抗 $R = 25 \text{ } \Omega$ のとき6 電流 $I(\text{A})$ を求め、抵抗 $R = 25 \text{ } \Omega$ のとき、電圧 $V(\text{V})$ を求めよ。
- 7 電圧 $V = 40 \text{ V}$, 抵抗 $R = 40 \text{ } \Omega$ のとき7 電流 $I(\text{A})$ を求め、抵抗 $R = 10 \text{ } \Omega$ のとき、電圧 $V(\text{V})$ を求めよ。
- 8 電圧 $V = 50 \text{ V}$, 抵抗 $R = 25 \text{ } \Omega$ のとき8 電流 $I(\text{A})$ を求め、抵抗 $R = 5 \text{ } \Omega$ のとき、電圧 $V(\text{V})$ を求めよ。
- 9 電圧 $V = 6.25 \text{ V}$, 抵抗 $R = 25 \text{ } \Omega$ のとき、電流 $I(\text{A})$ を求め、抵抗 $R = 25 \text{ } \Omega$ のとき、電圧 $V(\text{V})$ を求めよ。
- 10 電圧 $V = 1.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 10 \text{ } \Omega$ のとき10 電流 $I(\text{A})$ を求め、抵抗 $R = 50 \text{ } \Omega$ のとき、電圧 $V(\text{V})$ を求めよ。

中2理科 オームの法則 reverse-current 08

こたえ

なまえ： _____

- | | | |
|----|--|--|
| 1 | 電圧 $V = 3.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 2 \text{ } \Omega$ のとき | 1 電圧 $V(\text{V})$ を求め、抵抗 $R = 10 \text{ } \Omega$ のとき |
| | こたえ: 1.5 A | こたえ: 1.5 A |
| 2 | 電圧 $V = 5.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 25 \text{ } \Omega$ のとき | 2 電流 $I(\text{A})$ を求め、抵抗 $R = 5 \text{ } \Omega$ のとき、電 |
| | こたえ: 0.2 A | こたえ: 1 A |
| 3 | 電圧 $V = 20 \text{ V}$, 抵抗 $R = 20 \text{ } \Omega$ のとき | 3 電圧 $V(\text{V})$ を求め、抵抗 $R = 20 \text{ } \Omega$ のとき、 |
| | こたえ: 1 A | こたえ: 1 A |
| 4 | 電圧 $V = 10 \text{ V}$, 抵抗 $R = 5 \text{ } \Omega$ のとき | 4 電圧 $V(\text{V})$ を求め、抵抗 $R = 2 \text{ } \Omega$ のとき、電 |
| | こたえ: 2 A | こたえ: 0.2 A |
| 5 | 電圧 $V = 8 \text{ V}$, 抵抗 $R = 4 \text{ } \Omega$ のとき、電流 | 5 電圧 $V(\text{V})$ を求め、抵抗 $R = 40 \text{ } \Omega$ のとき |
| | こたえ: 2 A | こたえ: 0.25 A |
| 6 | 電圧 $V = 25 \text{ V}$, 抵抗 $R = 25 \text{ } \Omega$ のとき | 6 電圧 $V(\text{V})$ を求め、抵抗 $R = 25 \text{ } \Omega$ のとき、 |
| | こたえ: 1 A | こたえ: 2 A |
| 7 | 電圧 $V = 40 \text{ V}$, 抵抗 $R = 40 \text{ } \Omega$ のとき | 7 電圧 $V(\text{V})$ を求め、抵抗 $R = 10 \text{ } \Omega$ のとき、 |
| | こたえ: 1 A | こたえ: 0.5 A |
| 8 | 電圧 $V = 50 \text{ V}$, 抵抗 $R = 25 \text{ } \Omega$ のとき | 8 電圧 $V(\text{V})$ を求め、抵抗 $R = 5 \text{ } \Omega$ のとき、電 |
| | こたえ: 2 A | こたえ: 2 A |
| 9 | 電圧 $V = 6.25 \text{ V}$, 抵抗 $R = 25 \text{ } \Omega$ のとき、電流 | 9 電流 $I(\text{A})$ を求め、抵抗 $R = 2.5 \text{ } \Omega$ のとき、 |
| | こたえ: 0.25 A | こたえ: 1 A |
| 10 | 電圧 $V = 1.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 10 \text{ } \Omega$ のとき | 10 電流 $I(\text{A})$ を求め、抵抗 $R = 50 \text{ } \Omega$ のとき |
| | こたえ: 0.1 A | こたえ: 1.5 A |