

## 中2理科 オームの法則 reverse-current 09

もんだい

なまえ： \_\_\_\_\_

- 1 電圧  $V = 0.5 \text{ V}$ , 抵抗  $R = 5 \Omega$  のとき11電流  $I(\text{A})$  を求め抵抗  $R = 2 \Omega$  のとき、電圧  $V(\text{V})$  を求めなさい。
- 2 電圧  $V = 4.0 \text{ V}$ , 抵抗  $R = 20 \Omega$  のとき2 電流  $I(\text{A})$  を求め抵抗  $R = 2 \Omega$  のとき、電圧  $V(\text{V})$  を求めなさい。
- 3 電圧  $V = 10 \text{ V}$ , 抵抗  $R = 10 \Omega$  のとき3 電流  $I(\text{A})$  を求め抵抗  $R = 25 \Omega$  のとき、電圧  $V(\text{V})$  を求めなさい。
- 4 電圧  $V = 4.0 \text{ V}$ , 抵抗  $R = 40 \Omega$  のとき4 電流  $I(\text{A})$  を求め抵抗  $R = 20 \Omega$  のとき、電圧  $V(\text{V})$  を求めなさい。
- 5 電圧  $V = 2.0 \text{ V}$ , 抵抗  $R = 10 \Omega$  のとき5 電流  $I(\text{A})$  を求め抵抗  $R = 5 \Omega$  のとき、電圧  $V(\text{V})$  を求めなさい。
- 6 電圧  $V = 4 \text{ V}$ , 抵抗  $R = 2 \Omega$  のとき、電流  $I(\text{A})$  を求め抵抗  $R = 4 \Omega$  のとき、電圧  $V(\text{V})$  を求めなさい。
- 7 電圧  $V = 60.0 \text{ V}$ , 抵抗  $R = 40 \Omega$  のとき、電流  $I(\text{A})$  を求め抵抗  $R = 2 \Omega$  のとき、電圧  $V(\text{V})$  を求めなさい。
- 8 電圧  $V = 0.5 \text{ V}$ , 抵抗  $R = 2 \Omega$  のとき18電流  $I(\text{A})$  を求め抵抗  $R = 25 \Omega$  のとき、電圧  $V(\text{V})$  を求めなさい。
- 9 電圧  $V = 15.0 \text{ V}$ , 抵抗  $R = 10 \Omega$  のとき、電流  $I(\text{A})$  を求め抵抗  $R = 5 \Omega$  のとき、電圧  $V(\text{V})$  を求めなさい。
- 10 電圧  $V = 0.4 \text{ V}$ , 抵抗  $R = 2 \Omega$  のとき20電流  $I(\text{A})$  を求め抵抗  $R = 2 \Omega$  のとき、電圧  $V(\text{V})$  を求めなさい。

## 中2理科 オームの法則 reverse-current 09

こたえ

なまえ： \_\_\_\_\_

- 1 電圧  $V = 0.5 \text{ V}$ , 抵抗  $R = 5 \text{ } \Omega$  のとき1 電圧  $V(\text{V})$  を求め抵抗  $R = 2 \text{ } \Omega$  のとき、電流  $I(\text{A})$  を求めよ。  
こたえ:  $0.1 \text{ A}$  こたえ:  $1 \text{ A}$
- 2 電圧  $V = 4.0 \text{ V}$ , 抵抗  $R = 20 \text{ } \Omega$  のとき2 電流  $I(\text{A})$  を求め抵抗  $R = 2 \text{ } \Omega$  のとき、電圧  $V(\text{V})$  を求めよ。  
こたえ:  $0.2 \text{ A}$  こたえ:  $0.25 \text{ A}$
- 3 電圧  $V = 10 \text{ V}$ , 抵抗  $R = 10 \text{ } \Omega$  のとき3 電圧  $V(\text{V})$  を求め抵抗  $R = 25 \text{ } \Omega$  のとき、電流  $I(\text{A})$  を求めよ。  
こたえ:  $1 \text{ A}$  こたえ:  $0.8 \text{ A}$
- 4 電圧  $V = 4.0 \text{ V}$ , 抵抗  $R = 40 \text{ } \Omega$  のとき4 電流  $I(\text{A})$  を求め抵抗  $R = 20 \text{ } \Omega$  のとき、電圧  $V(\text{V})$  を求めよ。  
こたえ:  $0.1 \text{ A}$  こたえ:  $0.4 \text{ A}$
- 5 電圧  $V = 2.0 \text{ V}$ , 抵抗  $R = 10 \text{ } \Omega$  のとき5 電流  $I(\text{A})$  を求め抵抗  $R = 5 \text{ } \Omega$  のとき、電圧  $V(\text{V})$  を求めよ。  
こたえ:  $0.2 \text{ A}$  こたえ:  $0.8 \text{ A}$
- 6 電圧  $V = 4 \text{ V}$ , 抵抗  $R = 2 \text{ } \Omega$  のとき、電流  $I(\text{A})$  を求めよ。抵抗  $R = 4 \text{ } \Omega$  のとき、電圧  $V(\text{V})$  を求めよ。  
こたえ:  $2 \text{ A}$  こたえ:  $0.25 \text{ A}$
- 7 電圧  $V = 60.0 \text{ V}$ , 抵抗  $R = 40 \text{ } \Omega$  のとき、電流  $I(\text{A})$  を求めよ。抵抗  $R = 2 \text{ } \Omega$  のとき、電圧  $V(\text{V})$  を求めよ。  
こたえ:  $1.5 \text{ A}$  こたえ:  $1 \text{ A}$
- 8 電圧  $V = 0.5 \text{ V}$ , 抵抗  $R = 2 \text{ } \Omega$  のとき18 電圧  $V(\text{V})$  を求め抵抗  $R = 25 \text{ } \Omega$  のとき、電流  $I(\text{A})$  を求めよ。  
こたえ:  $0.25 \text{ A}$  こたえ:  $1 \text{ A}$
- 9 電圧  $V = 15.0 \text{ V}$ , 抵抗  $R = 10 \text{ } \Omega$  のとき、電流  $I(\text{A})$  を求めよ。抵抗  $R = 5 \text{ } \Omega$  のとき、電圧  $V(\text{V})$  を求めよ。  
こたえ:  $1.5 \text{ A}$  こたえ:  $0.25 \text{ A}$
- 10 電圧  $V = 0.4 \text{ V}$ , 抵抗  $R = 2 \text{ } \Omega$  のとき20 電圧  $V(\text{V})$  を求め抵抗  $R = 2 \text{ } \Omega$  のとき、電流  $I(\text{A})$  を求めよ。  
こたえ:  $0.2 \text{ A}$  こたえ:  $1 \text{ A}$