

中2理科 オームの法則 reverse-current 10

もんだい

なまえ： _____

- 1 電圧 $V = 2.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 10 \text{ } \Omega$ のとき1 電流 $I(\text{A})$ を求め抵抗 $R = 20 \text{ } \Omega$ のとき、電圧 $V(\text{V})$ を求めよ。
- 2 電圧 $V = 12.5 \text{ V}$, 抵抗 $R = 50 \text{ } \Omega$ のとき、電流 $I(\text{A})$ を求め抵抗 $R = 4 \text{ } \Omega$ のとき、電圧 $V(\text{V})$ を求めよ。
- 3 電圧 $V = 2.5 \text{ V}$, 抵抗 $R = 10 \text{ } \Omega$ のとき3 電流 $I(\text{A})$ を求め抵抗 $R = 20 \text{ } \Omega$ のとき、電圧 $V(\text{V})$ を求めよ。
- 4 電圧 $V = 8.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 40 \text{ } \Omega$ のとき4 電流 $I(\text{A})$ を求め抵抗 $R = 20 \text{ } \Omega$ のとき、電圧 $V(\text{V})$ を求めよ。
- 5 電圧 $V = 1.6 \text{ V}$, 抵抗 $R = 4 \text{ } \Omega$ のとき5 電流 $I(\text{A})$ を求め抵抗 $R = 5 \text{ } \Omega$ のとき、電圧 $V(\text{V})$ を求めよ。
- 6 電圧 $V = 5.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 25 \text{ } \Omega$ のとき6 電流 $I(\text{A})$ を求め抵抗 $R = 10 \text{ } \Omega$ のとき、電圧 $V(\text{V})$ を求めよ。
- 7 電圧 $V = 10.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 25 \text{ } \Omega$ のとき、電流 $I(\text{A})$ を求め抵抗 $R = 50 \text{ } \Omega$ のとき、電圧 $V(\text{V})$ を求めよ。
- 8 電圧 $V = 1.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 2 \text{ } \Omega$ のとき8 電流 $I(\text{A})$ を求め抵抗 $R = 25 \text{ } \Omega$ のとき、電圧 $V(\text{V})$ を求めよ。
- 9 電圧 $V = 0.5 \text{ V}$, 抵抗 $R = 2 \text{ } \Omega$ のとき9 電流 $I(\text{A})$ を求め抵抗 $R = 20 \text{ } \Omega$ のとき、電圧 $V(\text{V})$ を求めよ。
- 10 電圧 $V = 7.5 \text{ V}$, 抵抗 $R = 5 \text{ } \Omega$ のとき20 電流 $I(\text{A})$ を求め抵抗 $R = 25 \text{ } \Omega$ のとき、電圧 $V(\text{V})$ を求めよ。

中2理科 オームの法則 reverse-current 10

こたえ

なまえ： _____

- | | | |
|----|---|--|
| 1 | 電圧 $V = 2.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 10 \text{ } \Omega$ のとき
こたえ: 0.2 A | 電流 $I(\text{A})$ を求め抵抗 $R = 20 \text{ } \Omega$ のとき
こたえ: 0.8 A |
| 2 | 電圧 $V = 12.5 \text{ V}$, 抵抗 $R = 50 \text{ } \Omega$ のとき、
こたえ: 0.25 A | 電流 $I(\text{A})$ を求め抵抗 $R = 4 \text{ } \Omega$ のとき、
こたえ: 1.5 A |
| 3 | 電圧 $V = 2.5 \text{ V}$, 抵抗 $R = 10 \text{ } \Omega$ のとき
こたえ: 0.25 A | 電流 $I(\text{A})$ を求め抵抗 $R = 20 \text{ } \Omega$ のとき、
こたえ: 1 A |
| 4 | 電圧 $V = 8.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 40 \text{ } \Omega$ のとき
こたえ: 0.2 A | 電流 $I(\text{A})$ を求め抵抗 $R = 20 \text{ } \Omega$ のとき
こたえ: 0.8 A |
| 5 | 電圧 $V = 1.6 \text{ V}$, 抵抗 $R = 4 \text{ } \Omega$ のとき
こたえ: 0.4 A | 電圧 $V(\text{V})$ を求め抵抗 $R = 5 \text{ } \Omega$ のとき、
こたえ: 0.4 A |
| 6 | 電圧 $V = 5.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 25 \text{ } \Omega$ のとき
こたえ: 0.2 A | 電流 $I(\text{A})$ を求め抵抗 $R = 10 \text{ } \Omega$ のとき、
こたえ: 1 A |
| 7 | 電圧 $V = 10.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 25 \text{ } \Omega$ のとき、
こたえ: 0.4 A | 電流 $I(\text{A})$ を求め抵抗 $R = 50 \text{ } \Omega$ のとき
こたえ: 1.5 A |
| 8 | 電圧 $V = 1.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 2 \text{ } \Omega$ のとき
こたえ: 0.5 A | 電圧 $V(\text{V})$ を求め抵抗 $R = 25 \text{ } \Omega$ のとき、
こたえ: 0.2 A |
| 9 | 電圧 $V = 0.5 \text{ V}$, 抵抗 $R = 2 \text{ } \Omega$ のとき
こたえ: 0.25 A | 電圧 $V(\text{V})$ を求め抵抗 $R = 20 \text{ } \Omega$ のとき、
こたえ: 0.4 A |
| 10 | 電圧 $V = 7.5 \text{ V}$, 抵抗 $R = 5 \text{ } \Omega$ のとき
こたえ: 1.5 A | 電圧 $V(\text{V})$ を求め抵抗 $R = 25 \text{ } \Omega$ のとき、
こたえ: 1 A |