

中2理科 オームの法則 reverse-resistance 04

もんだい

なまえ： _____

- 1 電圧 $V = 2.0 \text{ V}$, 電流 $I = 0.2 \text{ A}$ のとき1 抵抗 $R(\Omega)$ を求め電流 $I = 1.0 \text{ A}$ のとき、抵抗電圧 $V(\text{V})$ を求めなさい。
- 2 電圧 $V = 1.6 \text{ V}$, 電流 $I = 0.8 \text{ A}$ のとき2 抵抗 $R(\Omega)$ を求め電流 $I = 0.8 \text{ A}$ のとき、抵抗電圧 $V(\text{V})$ を求めなさい。
- 3 電圧 $V = 2.0 \text{ V}$, 電流 $I = 0.2 \text{ A}$ のとき3 抵抗 $R(\Omega)$ を求め電流 $I = 0.25 \text{ A}$ のとき、抵抗電圧 $V(\text{V})$ を求めなさい。
- 4 電圧 $V = 0.4 \text{ V}$, 電流 $I = 0.1 \text{ A}$ のとき4 抵抗 $R(\Omega)$ を求め電流 $I = 1.5 \text{ A}$ のとき、抵抗電圧 $V(\text{V})$ を求めなさい。
- 5 電圧 $V = 0.8 \text{ V}$, 電流 $I = 0.4 \text{ A}$ のとき5 抵抗 $R(\Omega)$ を求め電流 $I = 0.1 \text{ A}$ のとき、抵抗電圧 $V(\text{V})$ を求めなさい。
- 6 電圧 $V = 3.2 \text{ V}$, 電流 $I = 0.8 \text{ A}$ のとき6 抵抗 $R(\Omega)$ を求め電流 $I = 0.8 \text{ A}$ のとき、抵抗電圧 $V(\text{V})$ を求めなさい。
- 7 電圧 $V = 10 \text{ V}$, 電流 $I = 2 \text{ A}$ のとき、抵抗電圧 $V(\text{V})$ を求め電流 $I = 0.8 \text{ A}$ のとき、抵抗電圧 $V(\text{V})$ を求めなさい。
- 8 電圧 $V = 4.0 \text{ V}$, 電流 $I = 0.8 \text{ A}$ のとき8 抵抗 $R(\Omega)$ を求め電流 $I = 1.0 \text{ A}$ のとき、抵抗電圧 $V(\text{V})$ を求めなさい。
- 9 電圧 $V = 5 \text{ V}$, 電流 $I = 1 \text{ A}$ のとき、抵抗電圧 $V(\text{V})$ を求め電流 $I = 0.2 \text{ A}$ のとき、抵抗電圧 $V(\text{V})$ を求めなさい。
- 10 電圧 $V = 10.0 \text{ V}$, 電流 $I = 0.25 \text{ A}$ のとき電抵抗 $R(\Omega)$ を求め電流 $I = 0.5 \text{ A}$ のとき、抵抗電圧 $V(\text{V})$ を求めなさい。

中2理科 オームの法則 reverse-resistance 04

こたえ

なまえ： _____

- 電圧 $V = 2.0 \text{ V}$, 電流 $I = 0.2 \text{ A}$ のとき、抵抗 R (Ω) を求めなさい。
こたえ : 10Ω
- 電圧 $V = 1.6 \text{ V}$, 電流 $I = 0.8 \text{ A}$ のとき、抵抗 R (Ω) を求めなさい。
こたえ : 2Ω
- 電圧 $V = 2.0 \text{ V}$, 電流 $I = 0.2 \text{ A}$ のとき、抵抗 R (Ω) を求めなさい。
こたえ : 10Ω
- 電圧 $V = 0.4 \text{ V}$, 電流 $I = 0.1 \text{ A}$ のとき、抵抗 R (Ω) を求めなさい。
こたえ : 4Ω
- 電圧 $V = 0.8 \text{ V}$, 電流 $I = 0.4 \text{ A}$ のとき、抵抗 R (Ω) を求めなさい。
こたえ : 2Ω
- 電圧 $V = 3.2 \text{ V}$, 電流 $I = 0.8 \text{ A}$ のとき、抵抗 R (Ω) を求めなさい。
こたえ : 4Ω
- 電圧 $V = 10 \text{ V}$, 電流 $I = 2 \text{ A}$ のとき、抵抗 R (Ω) を求めなさい。
こたえ : 5Ω
- 電圧 $V = 4.0 \text{ V}$, 電流 $I = 0.8 \text{ A}$ のとき、抵抗 R (Ω) を求めなさい。
こたえ : 5Ω
- 電圧 $V = 5 \text{ V}$, 電流 $I = 1 \text{ A}$ のとき、抵抗 R (Ω) を求めなさい。
こたえ : 5Ω
- 電圧 $V = 10.0 \text{ V}$, 電流 $I = 0.25 \text{ A}$ のとき、抵抗 R (Ω) を求めなさい。
こたえ : 40Ω