

中2理科 オームの法則 reverse-resistance 05

もんだい

なまえ： _____

- 1 電圧 $V = 4.0 \text{ V}$, 電流 $I = 0.8 \text{ A}$ のとき1 抵抗 $R(\Omega)$ を求め電流 $I = 0.8 \text{ A}$ のとき、電圧 $V(\text{V})$ を求め電流 $I = 0.8 \text{ A}$ のとき、
- 2 電圧 $V = 5.0 \text{ V}$, 電流 $I = 0.5 \text{ A}$ のとき2 抵抗 $R(\Omega)$ を求め電流 $I = 1.5 \text{ A}$ のとき、電圧 $V(\text{V})$ を求め電流 $I = 1.5 \text{ A}$ のとき、
- 3 電圧 $V = 1.25 \text{ V}$, 電流 $I = 0.25 \text{ A}$ のとき 電圧 $V = 4.0 \text{ V}$ を電流 $I = 1.0 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R(\Omega)$ を求め電流 $I = 1.0 \text{ A}$ のとき、
- 4 電圧 $V = 40 \text{ V}$, 電流 $I = 1 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R(\Omega)$ を求め電流 $I = 0.1 \text{ A}$ のとき、電圧 $V(\text{V})$ を求め電流 $I = 0.1 \text{ A}$ のとき、
- 5 電圧 $V = 0.4 \text{ V}$, 電流 $I = 0.2 \text{ A}$ のとき5 抵抗 $R(\Omega)$ を求め電流 $I = 0.5 \text{ A}$ のとき、電圧 $V(\text{V})$ を求め電流 $I = 0.5 \text{ A}$ のとき、
- 6 電圧 $V = 8.0 \text{ V}$, 電流 $I = 0.2 \text{ A}$ のとき6 抵抗 $R(\Omega)$ を求め電流 $I = 0.8 \text{ A}$ のとき、電圧 $V(\text{V})$ を求め電流 $I = 0.8 \text{ A}$ のとき、
- 7 電圧 $V = 32.0 \text{ V}$, 電流 $I = 0.8 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R(\Omega)$ を求め電流 $I = 0.8 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R(\Omega)$ を求め電流 $I = 0.8 \text{ A}$ のとき、
- 8 電圧 $V = 25 \text{ V}$, 電流 $I = 1 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R(\Omega)$ を求め電流 $I = 0.25 \text{ A}$ のとき、電圧 $V(\text{V})$ を求め電流 $I = 0.25 \text{ A}$ のとき、
- 9 電圧 $V = 0.4 \text{ V}$, 電流 $I = 0.2 \text{ A}$ のとき9 抵抗 $R(\Omega)$ を求め電流 $I = 1.0 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R(\Omega)$ を求め電流 $I = 1.0 \text{ A}$ のとき、
- 10 電圧 $V = 1.6 \text{ V}$, 電流 $I = 0.4 \text{ A}$ のとき10 抵抗 $R(\Omega)$ を求め電流 $I = 0.8 \text{ A}$ のとき、電圧 $V(\text{V})$ を求め電流 $I = 0.8 \text{ A}$ のとき、

中2理科 オームの法則 reverse-resistance 05

こたえ

なまえ： _____

- 1 電圧 $V = 4.0 \text{ V}$, 電流 $I = 0.8 \text{ A}$ のとき、抵抗 R (Ω) を求めなさい。0.8 A のとき、
こたえ: 5Ω
 - 2 電圧 $V = 5.0 \text{ V}$, 電流 $I = 0.5 \text{ A}$ のとき、抵抗 R (Ω) を求めなさい。1.5 A のとき、
こたえ: 10Ω
 - 3 電圧 $V = 1.25 \text{ V}$, 電流 $I = 0.25 \text{ A}$ のとき、抵抗 R (Ω) を求めなさい。1 A のとき、
こたえ: 5Ω
 - 4 電圧 $V = 40 \text{ V}$, 電流 $I = 1 \text{ A}$ のとき、抵抗 R (Ω) を求めなさい。0.1 A のとき、
こたえ: 40Ω
 - 5 電圧 $V = 0.4 \text{ V}$, 電流 $I = 0.2 \text{ A}$ のとき、抵抗 R (Ω) を求めなさい。0.5 A のとき、
こたえ: 2Ω
 - 6 電圧 $V = 8.0 \text{ V}$, 電流 $I = 0.2 \text{ A}$ のとき、抵抗 R (Ω) を求めなさい。0.8 A のとき、
こたえ: 40Ω
 - 7 電圧 $V = 32.0 \text{ V}$, 電流 $I = 0.8 \text{ A}$ のとき、抵抗 R (Ω) を求めなさい。0.1 A のとき、抵抗 R (Ω) を求めなさい。
こたえ: 40Ω
 - 8 電圧 $V = 25 \text{ V}$, 電流 $I = 1 \text{ A}$ のとき、抵抗 R (Ω) を求めなさい。0.25 A のとき、
こたえ: 25Ω
 - 9 電圧 $V = 0.4 \text{ V}$, 電流 $I = 0.2 \text{ A}$ のとき、抵抗 R (Ω) を求めなさい。1 A のとき、抵抗 R (Ω) を求めなさい。
こたえ: 2Ω
 - 10 電圧 $V = 1.6 \text{ V}$, 電流 $I = 0.4 \text{ A}$ のとき、抵抗 R (Ω) を求めなさい。0.8 A のとき、
こたえ: 4Ω