

中2理科 オームの法則 reverse-resistance 07

もんだい

なまえ： _____

- 1 電圧 $V = 40 \text{ V}$, 電流 $I = 2 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R = 20 \Omega$ を求めな電流 $I = 1.5 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R =$ () Ω を求めな
- 2 電圧 $V = 10.0 \text{ V}$, 電流 $I = 0.2 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R = 50 \Omega$ を電流 $I = 1 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R =$ () Ω を求めな
- 3 電圧 $V = 1.25 \text{ V}$, 電流 $I = 0.25 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R = 5 \Omega$ を電流 $I = 1 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R =$ () Ω を求めな
- 4 電圧 $V = 2.0 \text{ V}$, 電流 $I = 0.2 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R = 10 \Omega$ を電流 $I = 0.5 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R =$ () Ω を求めな
- 5 電圧 $V = 40.0 \text{ V}$, 電流 $I = 0.8 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R = 50 \Omega$ を電流 $I = 0.4 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R =$ () Ω を求めな
- 6 電圧 $V = 8.0 \text{ V}$, 電流 $I = 0.2 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R = 40 \Omega$ を電流 $I = 1 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R =$ () Ω を求めな
- 7 電圧 $V = 0.5 \text{ V}$, 電流 $I = 0.1 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R = 5 \Omega$ を電流 $I = 0.2 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R =$ () Ω を求めな
- 8 電圧 $V = 10.0 \text{ V}$, 電流 $I = 0.25 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R = 40 \Omega$ を電流 $I = 0.5 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R =$ () Ω を求めな
- 9 電圧 $V = 6.25 \text{ V}$, 電流 $I = 0.25 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R = 25 \Omega$ を電流 $I = 0.5 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R =$ () Ω を求めな
- 10 電圧 $V = 30.0 \text{ V}$, 電流 $I = 1.5 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R = 20 \Omega$ を電流 $I = 0.5 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R =$ () Ω を求めな

中2理科 オームの法則 reverse-resistance 07

こたえ

なまえ： _____

- [illegible]