

中2理科 オームの法則 reverse-resistance 09

もんだい

なまえ： _____

- 1 電圧 $V = 0.5 \text{ V}$, 電流 $I = 0.1 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R = (\quad) \Omega$ を電流 $I = 1 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R = (\quad) \Omega$ を求めなさい。
- 2 電圧 $V = 4.0 \text{ V}$, 電流 $I = 0.2 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R = (\quad) \Omega$ を電流 $I = 0.25 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R = (\quad) \Omega$ を求めなさい。
- 3 電圧 $V = 10 \text{ V}$, 電流 $I = 1 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R = (\quad) \Omega$ を電流 $I = 0.8 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R = (\quad) \Omega$ を求めなさい。
- 4 電圧 $V = 4.0 \text{ V}$, 電流 $I = 0.1 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R = (\quad) \Omega$ を電流 $I = 0.4 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R = (\quad) \Omega$ を求めなさい。
- 5 電圧 $V = 2.0 \text{ V}$, 電流 $I = 0.2 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R = (\quad) \Omega$ を電流 $I = 0.8 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R = (\quad) \Omega$ を求めなさい。
- 6 電圧 $V = 4 \text{ V}$, 電流 $I = 2 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R = (\quad) \Omega$ を電流 $I = 0.25 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R = (\quad) \Omega$ を求めなさい。
- 7 電圧 $V = 60.0 \text{ V}$, 電流 $I = 1.5 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R = (\quad) \Omega$ を電流 $I = 1 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R = (\quad) \Omega$ を求めなさい。
- 8 電圧 $V = 0.5 \text{ V}$, 電流 $I = 0.25 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R = (\quad) \Omega$ を電流 $I = 1 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R = (\quad) \Omega$ を求めなさい。
- 9 電圧 $V = 15.0 \text{ V}$, 電流 $I = 1.5 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R = (\quad) \Omega$ を電流 $I = 0.25 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R = (\quad) \Omega$ を求めなさい。
- 10 電圧 $V = 0.4 \text{ V}$, 電流 $I = 0.2 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R = (\quad) \Omega$ を電流 $I = 1 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R = (\quad) \Omega$ を求めなさい。

中2理科 オームの法則 reverse-resistance 09

こたえ

なまえ： _____

- [illegible]