

中2理科 オームの法則 reverse-resistance 10

もんだい

なまえ： _____

- 1 電圧 $V = 2.0 \text{ V}$, 電流 $I = 0.2 \text{ A}$ のとき1 抵抗 $R (\Omega)$ を求め電流 $I = 0.8 \text{ A}$ のとき、電圧 V を求めなさい。
- 2 電圧 $V = 12.5 \text{ V}$, 電流 $I = 0.25 \text{ A}$ のとき2 抵抗 $R (\Omega)$ を求め電流 $I = 1.5 \text{ A}$ のとき、電圧 V を求めなさい。
- 3 電圧 $V = 2.5 \text{ V}$, 電流 $I = 0.25 \text{ A}$ のとき3 抵抗 $R (\Omega)$ を求め電流 $I = 1 \text{ A}$ のとき、電圧 V を求めなさい。
- 4 電圧 $V = 8.0 \text{ V}$, 電流 $I = 0.2 \text{ A}$ のとき4 抵抗 $R (\Omega)$ を求め電流 $I = 0.8 \text{ A}$ のとき、電圧 V を求めなさい。
- 5 電圧 $V = 1.6 \text{ V}$, 電流 $I = 0.4 \text{ A}$ のとき5 抵抗 $R (\Omega)$ を求め電流 $I = 0.4 \text{ A}$ のとき、電圧 V を求めなさい。
- 6 電圧 $V = 5.0 \text{ V}$, 電流 $I = 0.2 \text{ A}$ のとき6 抵抗 $R (\Omega)$ を求め電流 $I = 1 \text{ A}$ のとき、電圧 V を求めなさい。
- 7 電圧 $V = 10.0 \text{ V}$, 電流 $I = 0.4 \text{ A}$ のとき7 抵抗 $R (\Omega)$ を求め電流 $I = 1.5 \text{ A}$ のとき、電圧 V を求めなさい。
- 8 電圧 $V = 1.0 \text{ V}$, 電流 $I = 0.5 \text{ A}$ のとき8 抵抗 $R (\Omega)$ を求め電流 $I = 0.2 \text{ A}$ のとき、電圧 V を求めなさい。
- 9 電圧 $V = 0.5 \text{ V}$, 電流 $I = 0.25 \text{ A}$ のとき9 抵抗 $R (\Omega)$ を求め電流 $I = 0.4 \text{ A}$ のとき、電圧 V を求めなさい。
- 10 電圧 $V = 7.5 \text{ V}$, 電流 $I = 1.5 \text{ A}$ のとき10 抵抗 $R (\Omega)$ を求め電流 $I = 1 \text{ A}$ のとき、電圧 V を求めなさい。

中2理科 オームの法則 reverse-resistance 10

こたえ

なまえ： _____

- 1 電圧 $V = 2.0 \text{ V}$, 電流 $I = 0.2 \text{ A}$ のとき、抵抗 R (Ω) を求めなさい。
こたえ: 10Ω
 - 2 電圧 $V = 12.5 \text{ V}$, 電流 $I = 0.25 \text{ A}$ のとき、抵抗 R (Ω) を求めなさい。
こたえ: 50Ω
 - 3 電圧 $V = 2.5 \text{ V}$, 電流 $I = 0.25 \text{ A}$ のとき、抵抗 R (Ω) を求めなさい。
こたえ: 10Ω
 - 4 電圧 $V = 8.0 \text{ V}$, 電流 $I = 0.2 \text{ A}$ のとき、抵抗 R (Ω) を求めなさい。
こたえ: 40Ω
 - 5 電圧 $V = 1.6 \text{ V}$, 電流 $I = 0.4 \text{ A}$ のとき、抵抗 R (Ω) を求めなさい。
こたえ: 4Ω
 - 6 電圧 $V = 5.0 \text{ V}$, 電流 $I = 0.2 \text{ A}$ のとき、抵抗 R (Ω) を求めなさい。
こたえ: 25Ω
 - 7 電圧 $V = 10.0 \text{ V}$, 電流 $I = 0.4 \text{ A}$ のとき、抵抗 R (Ω) を求めなさい。
こたえ: 25Ω
 - 8 電圧 $V = 1.0 \text{ V}$, 電流 $I = 0.5 \text{ A}$ のとき、抵抗 R (Ω) を求めなさい。
こたえ: 2Ω
 - 9 電圧 $V = 0.5 \text{ V}$, 電流 $I = 0.25 \text{ A}$ のとき、抵抗 R (Ω) を求めなさい。
こたえ: 2Ω
 - 10 電圧 $V = 7.5 \text{ V}$, 電流 $I = 1.5 \text{ A}$ のとき、抵抗 R (Ω) を求めなさい。
こたえ: 5Ω