

物理 電気回路：抵抗率・内部抵抗・キルヒホッフ 穴埋め 03だい

なまえ： _____

- 1 キルヒホッフの第1法則では、接続点に流れ込む電流の総和は、0である。
- 2 キルヒホッフの第2法則では、閉回路を一周した電位差の総和は、0である。
- 3 一様な導線の抵抗は、抵抗率 ρ 、長さ l 、断面積 S の導線の抵抗は、 $R = \rho l / S$ である。
- 4 抵抗率と断面積が一定なら、導線を長くすると抵抗は大きくなる。
- 5 抵抗率と長さが一定なら、導線の断面積を大きくすると抵抗は小さくなる。
- 6 一様な導線の抵抗は、抵抗率 ρ 、長さ l 、断面積 S の導線の抵抗は、 $R = \rho l / S$ である。
- 7 放電中の電源で、起電力 E 、端子電圧 V 、内部抵抗 r の電源の内部抵抗は、 $r = (E - V) / I$ である。
- 8 抵抗率と長さが一定なら、導線の断面積を大きくすると抵抗は小さくなる。
- 9 抵抗率と長さが一定なら、導線の断面積を大きくすると抵抗は小さくなる。
- 10 抵抗率と断面積が一定なら、導線を長くすると抵抗は大きくなる。

物理 電気回路：抵抗率・内部抵抗・キルヒホッフ 穴埋め 03たえ

なまえ： _____

- 1 キルヒホッフの第1法則では、接続点に流れ込む電流の総和は、流れ出る電流の総和に等しい。
こたえ：等しい
こたえ： $\rho l/S$
- 2 キルヒホッフの第2法則では、閉回路を一周した電位差の総和は0になる。
こたえ：0
こたえ：等しい
- 3 一様な導線の抵抗は、抵抗率 ρ 、長さ l 、断面積 S を用いて表される。
こたえ： $\rho l/S$
こたえ： $\rho l/S$
- 4 抵抗率と断面積が一定なら、導線を長くすると抵抗は大きくなる。
こたえ：大きく
こたえ：大きく
- 5 抵抗率と長さが一定なら、導線の断面積を大きくすると抵抗は小さくなる。
こたえ：小さく
こたえ：小さく
- 6 一様な導線の抵抗は、抵抗率 ρ 、長さ l 、断面積 S を用いて表される。
こたえ： $\rho l/S$
こたえ：大きく
- 7 放電中の電源で、起電力 E 、端子電圧 V 、内抵抗 r 、外部抵抗 R の関係は $E = V + Ir$ 。
こたえ： rI
こたえ：大きく
- 8 抵抗率と長さが一定なら、導線の断面積を大きくすると抵抗は小さくなる。
こたえ：小さく
こたえ：小さく
- 9 抵抗率と長さが一定なら、導線の断面積を大きくすると抵抗は小さくなる。
こたえ：小さく
こたえ：小さく
- 10 抵抗率と断面積が一定なら、導線を長くすると抵抗は大きくなる。
こたえ：大きく
こたえ：大きく