

物理 電気回路：抵抗率・内部抵抗・キルヒホッフ 穴埋め 08^{だい}

なまえ： _____

- 1 キルヒホッフの第2法則では、閉回路を一周した電位差の総和は抵抗率 ρ 、長さ l の導線の抵抗 R と等しい。
- 2 一様な導線の抵抗は、抵抗率 ρ 、長さ l 、断面積 S を用いて $R = \frac{\rho l}{S}$ と表される。
- 3 キルヒホッフの第2法則では、閉回路を一周した電位差の総和は、閉回路を一周した電流 I と抵抗 R の積に等しい。
- 4 一様な導線の抵抗は、抵抗率 ρ 、長さ l 、断面積 S を用いて $R = \frac{\rho l}{S}$ と表される。
- 5 放電中の電源で、起電力 E 、端子電圧 V 、内部抵抗 r 、導線の抵抗 R の関係は $E = V + Ir$ と表される。
- 6 キルヒホッフの第1法則では、接続点に流れ込む電流の和は流れ出す電流の和に等しい。
- 7 キルヒホッフの第2法則では、閉回路を一周した電位差の総和は、導線を一周した電流 I と抵抗 R の積に等しい。
- 8 抵抗率と長さが一定なら、導線の断面積を大きくすると抵抗は小さくなる。
- 9 キルヒホッフの第1法則では、接続点に流れ込む電流の和は流れ出す電流の和に等しい。
- 10 抵抗率と断面積が一定なら、導線を長くすると抵抗は大きくなる。

物理 電気回路：抵抗率・内部抵抗・キルヒホッフ 穴埋め 08たえ

なまえ： _____

- 1 キルヒホッフの第2法則では、閉回路を一周した電位差の総和は、閉回路を一周した電流の総和に等しい。
こたえ：0
こたえ： $\rho l/S$
- 2 一様な導線の抵抗は、抵抗率 ρ 、長さ l 、断面積 S を用いて表される。
こたえ： $\rho l/S$
こたえ：等しい
- 3 キルヒホッフの第2法則では、閉回路を一周した電位差の総和は、閉回路を一周した電流の総和に等しい。
こたえ：0
こたえ：0
- 4 一様な導線の抵抗は、抵抗率 ρ 、長さ l 、断面積 S を用いて表される。
こたえ： $\rho l/S$
こたえ：大きく
- 5 放電中の電源で、起電力 E 、端子電圧 V 、内部抵抗 r 、断面積 S 、長さ l 、電流 I の関係は、
こたえ： rI
こたえ： $\rho l/S$
- 6 キルヒホッフの第1法則では、接続点に流れ込む電流の和は、流れ出る電流の和に等しい。
こたえ：等しい
こたえ：0
- 7 キルヒホッフの第2法則では、閉回路を一周した電位差の総和は、閉回路を一周した電流の総和に等しい。
こたえ：0
こたえ：大きく
- 8 抵抗率と長さが一定なら、導線の断面積を大きくすると抵抗は小さくなる。
こたえ：小さく
こたえ：0
- 9 キルヒホッフの第1法則では、接続点に流れ込む電流の和は、流れ出る電流の和に等しい。
こたえ：等しい
こたえ：0
- 10 抵抗率と断面積が一定なら、導線を長くすると抵抗は大きくなる。
こたえ：大きく
こたえ：0