

物理 電気回路：抵抗率・内部抵抗・キルヒホッフ 内容→項目09

なまえ： _____

- 1 内容「抵抗率は温度によって変化する」に内容「抵抗率と長さが同じなら電気抵抗」
- 2 内容「閉回路を一周した電位差の代数和は0」に内容「抵抗率と断面積が同じなら電気抵抗」
- 3 内容「接続点に流れ込む電流の和と流れ出る電流の和は等しい」に内容「接続点に流れ込む電流の和は0」
- 4 内容「電気伝導が温度や不純物などの条件によって変化する」に内容「抵抗率は温度によって変化する」
- 5 内容「抵抗率と断面積が同じなら電気抵抗」に内容「抵抗率と長さが同じなら電気抵抗」
- 6 内容「抵抗率と長さが同じなら電気抵抗」に内容「抵抗率と断面積が同じなら電気抵抗」
- 7 内容「抵抗率と断面積が同じなら電気抵抗」に内容「抵抗率は温度によって変化する」
- 8 内容「電気伝導が温度や不純物などの条件によって変化する」に内容「抵抗率は温度によって変化する」
- 9 内容「放電時の端子電圧 V と起電力 $\mathcal{E}$ を比較する」に内容「抵抗率と断面積が同じなら電気抵抗」
- 10 内容「抵抗率と断面積が同じなら電気抵抗」に内容「閉回路を一周した電位差の代数和は0」

物理 電気回路：抵抗率・内部抵抗・キルヒホッフ 内容→項目 9

なまえ： _____

- | | | |
|----|--|---|
| 1 | 内容「抵抗率は温度によって変化する」
こたえ：抵抗率の温度変化 | 内容「抵抗率と断面積が同じなら電気抵抗は長さ l に対して比例する」
こたえ：導線の断面積 S を大きくする |
| 2 | 内容「閉回路を一周した電位差の代数和は0になる」
こたえ：キルヒホッフの第2法則 | 内容「抵抗率と断面積が同じなら電気抵抗は長さ l に対して比例する」
こたえ：導線の長さ l を大きくする |
| 3 | 内容「接続点に流れ込む電流の和と流れ出る電流の和は等しい」
こたえ：キルヒホッフの第1法則 | 内容「接続点に流れ込む電流の和と流れ出る電流の和は等しい」
こたえ：キルヒホッフの第1法則 |
| 4 | 内容「電気伝導が温度や不純物などの条件によって変化する」
こたえ：半導体 | 内容「閉回路を一周した電位差の代数和は0になる」
こたえ：キルヒホッフの第2法則 |
| 5 | 内容「抵抗率と断面積が同じなら電気抵抗は長さ l に対して比例する」
こたえ：導線の長さ l を大きくする | 内容「接続点に流れ込む電流の和と流れ出る電流の和は等しい」
こたえ：キルヒホッフの第1法則 |
| 6 | 内容「抵抗率と長さが同じなら電気抵抗は断面積 S に対して反比例する」
こたえ：導線の断面積 S を大きくする | 内容「抵抗率と断面積が同じなら電気抵抗は長さ l に対して比例する」
こたえ：導線の長さ l を大きくする |
| 7 | 内容「抵抗率と断面積が同じなら電気抵抗は長さ l に対して比例する」
こたえ：導線の長さ l を大きくする | 内容「抵抗率は温度によって変化する」
こたえ：抵抗率の温度変化 |
| 8 | 内容「電気伝導が温度や不純物などの条件によって変化する」
こたえ：半導体 | 内容「抵抗率は温度によって変化する」
こたえ：抵抗率の温度変化 |
| 9 | 内容「放電時の端子電圧 V と起電力 $\mathcal{E}$ の関係は $V = \mathcal{E} - Ir$ となる」
こたえ：電源の内部抵抗 r | 内容「抵抗率と断面積が同じなら電気抵抗は長さ l に対して比例する」
こたえ：導線の長さ l を大きくする |
| 10 | 内容「抵抗率と断面積が同じなら電気抵抗は長さ l に対して比例する」
こたえ：導線の長さ l を大きくする | 内容「閉回路を一周した電位差の代数和は0になる」
こたえ：キルヒホッフの第2法則 |