

# 物理 電気回路：電源の内部抵抗 basic-emf 01

もんだい

なまえ： \_\_\_\_\_

- 1 放電時の端子電圧  $V = 12 \text{ V}$ , 電源の内部抵抗  $r = 2 \Omega$  のとき、電源から外部回路に流れる電流  $I$  の値を求めよ。
- 2 放電時の端子電圧  $V = 4.8 \text{ V}$ , 電源の内部抵抗  $r = 2 \Omega$  のとき、電源から外部回路に流れる電流  $I$  の値を求めよ。
- 3 放電時の端子電圧  $V = 9 \text{ V}$ , 電源の内部抵抗  $r = 2 \Omega$  のとき、電源から外部回路に流れる電流  $I$  の値を求めよ。
- 4 放電時の端子電圧  $V = 6 \text{ V}$ , 電源の内部抵抗  $r = 2 \Omega$  のとき、電源から外部回路に流れる電流  $I$  の値を求めよ。
- 5 放電時の端子電圧  $V = 1.2 \text{ V}$ , 電源の内部抵抗  $r = 2 \Omega$  のとき、電源から外部回路に流れる電流  $I$  の値を求めよ。
- 6 放電時の端子電圧  $V = 1.2 \text{ V}$ , 電源の内部抵抗  $r = 2 \Omega$  のとき、電源から外部回路に流れる電流  $I$  の値を求めよ。
- 7 放電時の端子電圧  $V = 4.8 \text{ V}$ , 電源の内部抵抗  $r = 2 \Omega$  のとき、電源から外部回路に流れる電流  $I$  の値を求めよ。
- 8 放電時の端子電圧  $V = 9 \text{ V}$ , 電源の内部抵抗  $r = 2 \Omega$  のとき、電源から外部回路に流れる電流  $I$  の値を求めよ。
- 9 放電時の端子電圧  $V = 2.4 \text{ V}$ , 電源の内部抵抗  $r = 2 \Omega$  のとき、電源から外部回路に流れる電流  $I$  の値を求めよ。
- 10 放電時の端子電圧  $V = 12 \text{ V}$ , 電源の内部抵抗  $r = 2 \Omega$  のとき、電源から外部回路に流れる電流  $I$  の値を求めよ。

## 物理 電気回路：電源の内部抵抗 basic-emf 01

こたえ

なまえ： \_\_\_\_\_

- |    |                                                                                                                          |            |                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| 1  | 放電時の端子電圧 $V = 12\text{ V}$ , 電源の内部抵抗 $r = 0.1\text{ }\Omega$ のとき、電源から外部回路へ流れる電流 $I = 10\text{ A}$ のとき、電源の端子電圧 $V$ を求めよ。  | こたえ：12.3 V | こたえ：4.8999999999999995 V |
| 2  | 放電時の端子電圧 $V = 4.8\text{ V}$ , 電源の内部抵抗 $r = 0.1\text{ }\Omega$ のとき、電源から外部回路へ流れる電流 $I = 10\text{ A}$ のとき、電源の端子電圧 $V$ を求めよ。 | こたえ：8.8 V  | こたえ：9.5 V                |
| 3  | 放電時の端子電圧 $V = 9\text{ V}$ , 電源の内部抵抗 $r = 0.1\text{ }\Omega$ のとき、電源から外部回路へ流れる電流 $I = 10\text{ A}$ のとき、電源の端子電圧 $V$ を求めよ。   | こたえ：9.05 V | こたえ：12.75 V              |
| 4  | 放電時の端子電圧 $V = 6\text{ V}$ , 電源の内部抵抗 $r = 0.1\text{ }\Omega$ のとき、電源から外部回路へ流れる電流 $I = 10\text{ A}$ のとき、電源の端子電圧 $V$ を求めよ。   | こたえ：6.2 V  | こたえ：6.5 V                |
| 5  | 放電時の端子電圧 $V = 1.2\text{ V}$ , 電源の内部抵抗 $r = 0.1\text{ }\Omega$ のとき、電源から外部回路へ流れる電流 $I = 10\text{ A}$ のとき、電源の端子電圧 $V$ を求めよ。 | こたえ：1.4 V  | こたえ：6.1 V                |
| 6  | 放電時の端子電圧 $V = 1.2\text{ V}$ , 電源の内部抵抗 $r = 0.1\text{ }\Omega$ のとき、電源から外部回路へ流れる電流 $I = 10\text{ A}$ のとき、電源の端子電圧 $V$ を求めよ。 | こたえ：1.7 V  | こたえ：3.9 V                |
| 7  | 放電時の端子電圧 $V = 4.8\text{ V}$ , 電源の内部抵抗 $r = 0.1\text{ }\Omega$ のとき、電源から外部回路へ流れる電流 $I = 10\text{ A}$ のとき、電源の端子電圧 $V$ を求めよ。 | こたえ：5.05 V | こたえ：3.15 V               |
| 8  | 放電時の端子電圧 $V = 9\text{ V}$ , 電源の内部抵抗 $r = 0.1\text{ }\Omega$ のとき、電源から外部回路へ流れる電流 $I = 10\text{ A}$ のとき、電源の端子電圧 $V$ を求めよ。   | こたえ：10 V   | こたえ：15 V                 |
| 9  | 放電時の端子電圧 $V = 2.4\text{ V}$ , 電源の内部抵抗 $r = 0.1\text{ }\Omega$ のとき、電源から外部回路へ流れる電流 $I = 10\text{ A}$ のとき、電源の端子電圧 $V$ を求めよ。 | こたえ：3.4 V  | こたえ：6.2 V                |
| 10 | 放電時の端子電圧 $V = 12\text{ V}$ , 電源の内部抵抗 $r = 0.1\text{ }\Omega$ のとき、電源から外部回路へ流れる電流 $I = 10\text{ A}$ のとき、電源の端子電圧 $V$ を求めよ。  | こたえ：15 V   | こたえ：3.2 V                |