

物理 電気回路：電源の内部抵抗 basic-emf 03

もんだい

なまえ： _____

- 1 放電時の端子電圧 $V = 9 \text{ V}$, 電源の内部抵抗電時の端子電圧電源から外部回路電源の内部抵抗
- 2 放電時の端子電圧 $V = 4.8 \text{ V}$, 電源の内部抵抗電時の端子電圧電源から外部回路電源の内部抵抗
- 3 放電時の端子電圧 $V = 1.2 \text{ V}$, 電源の内部抵抗電時の端子電圧電源から外部回路電源の内部抵抗
- 4 放電時の端子電圧 $V = 4.8 \text{ V}$, 電源の内部抵抗電時の端子電圧電源から外部回路電源の内部抵抗
- 5 放電時の端子電圧 $V = 1.2 \text{ V}$, 電源の内部抵抗電時の端子電圧電源から外部回路電源の内部抵抗
- 6 放電時の端子電圧 $V = 12 \text{ V}$, 電源の内部抵抗電時の端子電圧電源から外部回路電源の内部抵抗
- 7 放電時の端子電圧 $V = 2.4 \text{ V}$, 電源の内部抵抗電時の端子電圧電源から外部回路電源の内部抵抗
- 8 放電時の端子電圧 $V = 12 \text{ V}$, 電源の内部抵抗電時の端子電圧電源から外部回路電源の内部抵抗
- 9 放電時の端子電圧 $V = 12 \text{ V}$, 電源の内部抵抗電時の端子電圧電源から外部回路電源の内部抵抗
- 10 放電時の端子電圧 $V = 1.2 \text{ V}$, 電源の内部抵抗電時の端子電圧電源から外部回路電源の内部抵抗

物理 電気回路：電源の内部抵抗 basic-emf 03

こたえ

なまえ： _____

- | | | |
|----|---------------------------------------|--|
| 1 | 放電時の端子電圧 $V = 9\text{ V}$, 電源の内部抵抗 | 放電時の端子電圧 $V = 9\text{ V}$, 電源から外部回路への電流 |
| | こたえ: 11 V | こたえ: 10 V |
| 2 | 放電時の端子電圧 $V = 4.8\text{ V}$, 電源の内部抵抗 | 放電時の端子電圧 $V = 4.8\text{ V}$, 電源から外部回路への電流 |
| | こたえ: 5 V | こたえ: 9.25 V |
| 3 | 放電時の端子電圧 $V = 1.2\text{ V}$, 電源の内部抵抗 | 放電時の端子電圧 $V = 1.2\text{ V}$, 電源から外部回路への電流 |
| | こたえ: 1.25 V | こたえ: 7.8 V |
| 4 | 放電時の端子電圧 $V = 4.8\text{ V}$, 電源の内部抵抗 | 放電時の端子電圧 $V = 4.8\text{ V}$, 電源から外部回路への電流 |
| | こたえ: 5.1 V | こたえ: 3.2 V |
| 5 | 放電時の端子電圧 $V = 1.2\text{ V}$, 電源の内部抵抗 | 放電時の端子電圧 $V = 1.2\text{ V}$, 電源から外部回路への電流 |
| | こたえ: 2.2 V | こたえ: 5.55 V |
| 6 | 放電時の端子電圧 $V = 12\text{ V}$, 電源の内部抵抗 | 放電時の端子電圧 $V = 12\text{ V}$, 電源から外部回路への電流 |
| | こたえ: 12.1 V | こたえ: 2.2 V |
| 7 | 放電時の端子電圧 $V = 2.4\text{ V}$, 電源の内部抵抗 | 放電時の端子電圧 $V = 2.4\text{ V}$, 電源から外部回路への電流 |
| | こたえ: 2.5 V | こたえ: 5.3 V |
| 8 | 放電時の端子電圧 $V = 12\text{ V}$, 電源の内部抵抗 | 放電時の端子電圧 $V = 12\text{ V}$, 電源から外部回路への電流 |
| | こたえ: 12.5 V | こたえ: 4.2 V |
| 9 | 放電時の端子電圧 $V = 12\text{ V}$, 電源の内部抵抗 | 放電時の端子電圧 $V = 12\text{ V}$, 電源から外部回路への電流 |
| | こたえ: 13.5 V | こたえ: 4.85 V |
| 10 | 放電時の端子電圧 $V = 1.2\text{ V}$, 電源の内部抵抗 | 放電時の端子電圧 $V = 1.2\text{ V}$, 電源から外部回路への電流 |
| | こたえ: 3.2 V | こたえ: 1.45 V |