

物理 電気回路：電源の内部抵抗 basic-emf 04

もんだい

なまえ： _____

- 1 放電時の端子電圧 $V = 4.8 \text{ V}$, 電源の内部抵抗電時の端子電圧電源から外部回路電源の内
- 2 放電時の端子電圧 $V = 9 \text{ V}$, 電源の内部抵抗電時の端子電圧電源から外部回路電源の内
- 3 放電時の端子電圧 $V = 1.2 \text{ V}$, 電源の内部抵抗電時の端子電圧電源から外部回路電源の内
- 4 放電時の端子電圧 $V = 9 \text{ V}$, 電源の内部抵抗電時の端子電圧電源から外部回路電源の内
- 5 放電時の端子電圧 $V = 1.2 \text{ V}$, 電源の内部抵抗電時の端子電圧電源から外部回路電源の内
- 6 放電時の端子電圧 $V = 9 \text{ V}$, 電源の内部抵抗電時の端子電圧電源から外部回路電源の内
- 7 放電時の端子電圧 $V = 9 \text{ V}$, 電源の内部抵抗電時の端子電圧電源から外部回路電源の内
- 8 放電時の端子電圧 $V = 4.8 \text{ V}$, 電源の内部抵抗電時の端子電圧電源から外部回路電源の内
- 9 放電時の端子電圧 $V = 9 \text{ V}$, 電源の内部抵抗電時の端子電圧電源から外部回路電源の内
- 10 放電時の端子電圧 $V = 1.2 \text{ V}$, 電源の内部抵抗電時の端子電圧電源から外部回路電源の内

物理 電気回路：電源の内部抵抗 basic-emf 04

こたえ

なまえ： _____

- 1 放電時の端子電圧 $V = 4.8 \text{ V}$, 電源の内部抵抗電時の端子電圧電源から外部回路電源の内
こたえ： 4.95 V こたえ： 12.1 V
- 2 放電時の端子電圧 $V = 9 \text{ V}$, 電源の内部抵抗電時の端子電圧電源から外部回路電源の内
こたえ： 10.5 V こたえ： 3 V
- 3 放電時の端子電圧 $V = 1.2 \text{ V}$, 電源の内部抵抗電時の端子電圧電源から外部回路電源の内
こたえ： 5.2 V こたえ： 3.4 V
- 4 放電時の端子電圧 $V = 9 \text{ V}$, 電源の内部抵抗電時の端子電圧電源から外部回路電源の内
こたえ： 9.2 V こたえ： 10 V
- 5 放電時の端子電圧 $V = 1.2 \text{ V}$, 電源の内部抵抗電時の端子電圧電源から外部回路電源の内
こたえ： 1.7 V こたえ： 2.5 V
- 6 放電時の端子電圧 $V = 9 \text{ V}$, 電源の内部抵抗電時の端子電圧電源から外部回路電源の内
こたえ： 10 V こたえ： 12.2 V
- 7 放電時の端子電圧 $V = 9 \text{ V}$, 電源の内部抵抗電時の端子電圧電源から外部回路電源の内
こたえ： 9.5 V こたえ： 12.4 V
- 8 放電時の端子電圧 $V = 4.8 \text{ V}$, 電源の内部抵抗電時の端子電圧電源から外部回路電源の内
こたえ： 5.1 V こたえ： 6.6 V
- 9 放電時の端子電圧 $V = 9 \text{ V}$, 電源の内部抵抗電時の端子電圧電源から外部回路電源の内
こたえ： 9.3 V こたえ： $4.8999999999999995 \text{ V}$
- 10 放電時の端子電圧 $V = 1.2 \text{ V}$, 電源の内部抵抗電時の端子電圧電源から外部回路電源の内
こたえ： 4.2 V こたえ： 18 V